

Álgebra de Boole y Puertas Lógicas

Electrónica Digital — 2º GIERM (Mecatrónica) Apuntes propios · Tema 2: Teoría de la conmutación

Notebook autocontenido. Solo requiere `numpy`, `matplotlib` y `schemdraw`.
Filosofía *worked-example*: primero el resultado/ejemplo resuelto, luego la teoría que lo justifica.

Índice

1. Idea de partida: del razonamiento al circuito
2. Álgebra de Boole: conjunto, operaciones, axiomas
3. Teoremas (con De Morgan)
4. Variables, funciones y tablas de verdad
5. Puertas lógicas: símbolos, ecuación y tabla
6. Generalización a n entradas
7. Universalidad de NAND y NOR (conjuntos completos)
8. Ejemplo integrador resuelto
9. Chuleta de examen

Configuración del entorno

Importamos lo necesario. `schemdraw.logic` contiene las puertas (`And`, `Or`, `Not`, `Nand`, `Nor`, `Xor`, `Xnor`, `Buf`). Definimos también una función auxiliar para imprimir **tablas de verdad** con `numpy`.

Entorno listo. `schemdraw 0.22`

1. Idea de partida: del razonamiento al circuito

Queremos circuitos que **repliquen razonamientos lógicos**:

- hacer algo si se cumple *una* condición,
- si se cumplen *dos a la vez*,
- si se cumple *una u otra*,
- si se cumple *una pero no otra*, etc.

Ejemplo motivador (del temario): una puerta debe abrirse *siempre* pulsando un botón interior, y *también* si se pulsa el botón exterior *siempre que no sea de noche*.

Señales (todas digitales, valen 0 ó 1):

- **a** = botón interior
- **c** = botón exterior
- **b** = es de noche
- **f** = orden de abrir (1 = abrir)

En lenguaje lógico: *abrir si (interior) O (exterior Y NO noche)*:

$$f = a + c \cdot \bar{b}$$

Lo resolveremos al final como ejemplo integrador. Primero necesitamos el formalismo.

2. Álgebra de Boole

Formalización matemática del razonamiento lógico (G. Boole, *An Investigation of the Laws of Thought*, 1854). Cada proposición es **V** o **F**, que escribimos **1** ó **0**.

Un **álgebra de Boole** es un conjunto B con dos operaciones, suma lógica **+** y producto lógico **·**, que cumple los **axiomas**. La suma se lee *OR*, el producto *AND* y la complementación $\bar{x}$ es *NOT*.

Axiomas (definición del álgebra)

#	Axioma	Operación +	Operación ·
1	Cierre	$a + b \in B$	$a \cdot b \in B$
2	Elemento identidad	$a + 0 = a$	$a \cdot 1 = a$
3	Conmutatividad	$a + b = b + a$	$a \cdot b = b \cdot a$
4	Distributividad	$a + (b \cdot c) = (a + b) \cdot (a + c)$	$a \cdot (b + c) = (a \cdot b) + (a \cdot c)$
5	Elemento complementario	$a + \bar{a} = 1$	$a \cdot \bar{a} = 0$
6	Cardinalidad	hay al menos dos elementos distintos en B ($0 \neq 1$)	

Ojo a la **doble distributividad**: en álgebra de Boole, a diferencia de la aritmética ordinaria, *la suma también distribuye sobre el producto*.

Álgebra de Boole **bivalente**

El caso que usaremos siempre: solo dos valores, $B = \{0, 1\}$. Las operaciones se definen por tabla:

OR (suma +)		AND (producto .)		NOT	
a	b	a	b	a	$\sim a$
0	0	0	0	0	1
0	1	0	1	1	0
1	0	1	0	1	0
1	1	1	1		

Comprobamos numéricamente algunos axiomas (un axioma es verdadero si se cumple para *todas* las combinaciones de entrada):

Axioma 5 $a + \sim a = 1$: True
 Axioma 5 $a \cdot \sim a = 0$: True
 Axioma 4 $+$ distribuye sobre $\cdot$: True

3. Teoremas del álgebra de Boole

Se deducen de los axiomas. Todos vienen en **parejas duales** (intercambiar $+$ $\leftrightarrow$ $\cdot$ y $0 \leftrightarrow 1$ da el otro teorema válido):

#	Teorema	Forma con $+$	Forma con $\cdot$
1	Dualidad (principio general)	—	—
2	Elemento dominante	$a + 1 = 1$	$a \cdot 0 = 0$
3	Idempotencia	$a + a = a$	$a \cdot a = a$
4	Involución	$\overline{\overline{a}} = a$	—
5	Absorción	$a + a \cdot b = a$	$a \cdot (a + b) = a$
6	Asociatividad	$a + (b + c) = (a + b) + c$	$a \cdot (b \cdot c) = (a \cdot b) \cdot c$
7	De Morgan	$\overline{a + b} = \overline{a} \cdot \overline{b}$	$\overline{a \cdot b} = \overline{a} + \overline{b}$

Leyes de De Morgan (las más importantes para examen)

$$\boxed{\overline{a + b} = \overline{a} \cdot \overline{b} \qquad \overline{a \cdot b} = \overline{a} + \overline{b}}$$

Regla mnemotécnica: "**se rompe la barra y se cambia el signo**". Negar una suma = producto de negados; negar un producto = suma de negados. Es la base para convertir cualquier función a solo NAND o solo NOR.

De Morgan $\sim(a+b) = \sim a \cdot \sim b$: True
 De Morgan $\sim(a \cdot b) = \sim a + \sim b$: True
 Absorción $a + a \cdot b = a$: True
 Identidad $A + \sim A \cdot B = A + B$: True

4. Variables, funciones y tablas de verdad

Un **circuito digital combinacional** es equivalente a una **función booleana** $F(x_1, \dots, x_n)$. Es *direcciona*: tiene entradas y salidas no intercambiables.

Formas de representar una función

Representación	¿Única?
Expresión algebraica (p.ej. $F = \overline{a}b + ac$)	No
Tabla de verdad	Sí
Esquemático con puertas	No
Lenguaje de descripción hardware (VHDL/Verilog)	No

La **tabla de verdad** lista la salida para las 2^n combinaciones de entrada y es la representación canónica única.

Definiciones clave (formas canónicas)

- **Literal**: una variable o su complementaria (a ó $\overline{a}$).
- **Producto canónico**: producto que contiene *todas* las variables (cada una una vez, normal o negada).
- **Mínterm** m_i : producto canónico; vale 1 para **una sola** combinación de entrada.
- **Máxterm** M_i : suma canónica; vale 0 para **una sola** combinación de entrada.
- Relación: $M_i = \overline{m_i}$. Hay el mismo número de minterms que de máxterms (2^n).

Teorema de la expansión de Shannon

Permite descomponer cualquier función respecto a una variable:

$$F(x, y, z, \dots) = x \cdot F(1, y, z, \dots) + \overline{x} \cdot F(0, y, z, \dots)$$

Aplicándolo recursivamente a todas las variables se llega a la **suma de minterms** (1ª forma canónica, SOP).

Formas canónicas

$$F = \sum m_i \quad (\text{índices donde } F = 1) \quad F = \prod M_i \quad (\text{índices donde } F = 0)$$

Ejemplo con tabla de verdad: sea $F = \overline{a}b + ac$. Veamos su tabla y sus minterms.

a	b	c	F
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	1

\nMinterms (F=1): $F = \text{sum } m [2, 3, 5, 7]$
Maxterms (F=0): $F = \text{prod } M [0, 1, 4, 6]$

5. Puertas lógicas: símbolo, ecuación y tabla

Las **puertas lógicas** son circuitos (a base de transistores) que implementan funciones lógicas. Un **círculo (bolita)** en una entrada o salida indica que la señal está **invertida**.

Dibujamos los símbolos normalizados con `schemdraw.logic`.

 


Tabla resumen: ecuación y comportamiento (2 entradas)

Puerta	Ecuación	Salida = 1 cuando...
AND	$F = a \cdot b$	todas las entradas son 1
OR	$F = a + b$	alguna entrada es 1
NOT	$F = \overline{a}$	la entrada

Puerta	Ecuación	Salida = 1 cuando...
		es 0
NAND	$F = \overline{a \cdot b}$	<i>alguna</i> entrada es 0 (= NOT de AND)
NOR	$F = \overline{a + b}$	<i>todas</i> las entradas son 0 (= NOT de OR)
XOR	$F = a \oplus b$ $= \overline{a}b + a\overline{b}$	nº <i>impar</i> de unos (entradas distintas)
XNOR	$F = \overline{a \oplus b}$	nº <i>par</i> de unos (entradas iguales)

Generamos **todas las tablas de verdad** programáticamente:

```

=== AND ===
a | b || AND
-----
0 | 0 || 0
0 | 1 || 0
1 | 0 || 0
1 | 1 || 1

```

```

=== OR ===
a | b || OR
-----
0 | 0 || 0
0 | 1 || 1
1 | 0 || 1
1 | 1 || 1

```

```

=== NAND ===
a | b || NAND
-----
0 | 0 || 1
0 | 1 || 1
1 | 0 || 1
1 | 1 || 0

```

```

=== NOR ===
a | b || NOR
-----
0 | 0 || 1
0 | 1 || 0
1 | 0 || 0
1 | 1 || 0

```

```

=== XOR ===
a | b || XOR
-----
0 | 0 || 0
0 | 1 || 1
1 | 0 || 1
1 | 1 || 0

```

```

=== XNOR ===
a | b || XNOR
-----
0 | 0 || 1
0 | 1 || 0
1 | 0 || 0
1 | 1 || 1

```

```

=== NOT (1 entrada) ===
a || NOT
-----
0 || 1
1 || 0

```

Visualización conjunta de las tablas con matplotlib

Una "matriz de salidas": filas = combinación de entradas **ab** , columnas = puerta. Verde = 1, claro = 0.

Tablas de verdad de las puertas de 2 entradas

entradas a b	AND	OR	NAND	NOR	XOR	XNOR
00	0	0	1	1	0	1
01	0	1	1	0	1	0
10	0	1	1	0	1	0
11	1	1	0	0	0	1

6. Generalización a n entradas

Puerta	Salida 0 si...	Salida 1 si...
AND	alguna entrada es 0	todas las entradas son 1
OR	todas las entradas son 0	alguna entrada es 1
NAND	todas las entradas son 1	alguna entrada es 0
NOR	alguna entrada es 1	todas las entradas son 0
XOR	nº <i>par</i> de entradas a 1	nº <i>impar</i> de entradas a 1
XNOR	nº <i>impar</i> de entradas a 1	nº <i>par</i> de entradas a 1

Es decir, XOR de n entradas = **paridad impar**. Lo comprobamos para 4 entradas:

XOR de 4 entradas (=1 si nº impar de unos):

0 0 0 0	-> XOR = 0	(nº de unos = 0 -> par)
0 0 0 1	-> XOR = 1	(nº de unos = 1 -> impar)
0 0 1 0	-> XOR = 1	(nº de unos = 1 -> impar)
0 0 1 1	-> XOR = 0	(nº de unos = 2 -> par)
0 1 0 0	-> XOR = 1	(nº de unos = 1 -> impar)
0 1 0 1	-> XOR = 0	(nº de unos = 2 -> par)
0 1 1 0	-> XOR = 0	(nº de unos = 2 -> par)
0 1 1 1	-> XOR = 1	(nº de unos = 3 -> impar)
1 0 0 0	-> XOR = 1	(nº de unos = 1 -> impar)
1 0 0 1	-> XOR = 0	(nº de unos = 2 -> par)
1 0 1 0	-> XOR = 0	(nº de unos = 2 -> par)
1 0 1 1	-> XOR = 1	(nº de unos = 3 -> impar)
1 1 0 0	-> XOR = 0	(nº de unos = 2 -> par)
1 1 0 1	-> XOR = 1	(nº de unos = 3 -> impar)
1 1 1 0	-> XOR = 1	(nº de unos = 3 -> impar)
1 1 1 1	-> XOR = 0	(nº de unos = 4 -> par)

7. Universalidad de NAND y NOR (conjuntos completos)

Todas las funciones lógicas se pueden construir usando **solo NAND** o **solo NOR**. Por eso NAND y NOR se llaman **conjuntos completos** (o puertas universales). También son completos {AND, NOT} y {OR, NOT}, **pero no** solo AND ni solo OR.

La idea: con NAND (o NOR) se pueden fabricar NOT, AND y OR, y con esos tres se construye cualquier función desde su forma canónica SOP.

NOT, AND y OR usando solo NAND


Quiero	Con NAND
NOT a	$\bar{a} = \overline{a \cdot a}$ $= \text{NAND}(a, a)$
AND a,b	$a \cdot b = \overline{\overline{a \cdot b}}$ $= \text{NAND}(\text{NAND}(a, b), \text{NAND}(a, b))$
OR a,b	$a + b = \overline{\bar{a} \cdot \bar{b}}$ $= \text{NAND}(\text{NAND}(a, a), \text{NAND}(b, b))$ (De Morgan)

Lo verificamos en código:

```
NOT solo con NAND : True
AND solo con NAND : True
OR solo con NAND : True
=> NAND es un conjunto completo: True
```

Esquemático: OR construida solo con NAND (tres NAND).

 - Dos NAND como inversores: $\bar{a}$ y $\bar{b}$.
- Una NAND final: $\text{NAND}(\bar{a}, \bar{b}) = \overline{\bar{a} \cdot \bar{b}} = a + b$.



8. Ejemplo integrador resuelto (el de la puerta)

Retomamos el problema inicial: abrir si (botón interior **a**) **O** (botón exterior **c** **Y NO** noche **b**):

$$f = a + c \cdot \bar{b}$$


Paso 1 — Tabla de verdad.

a = boton interior, b = es de noche, c = boton exterior, f = abrir

a	b	c	f
---	---	---	---

0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

Paso 2 — Esquemático con puertas. Sustituimos cada operación por su puerta: un NOT para $\bar{b}$, un AND para $c \cdot \bar{b}$, y un OR final con a .

 

Paso 3 — Minterms (1ª forma canónica, SOP). Los índices donde $f = 1$ (orden de variables a b c):

$f = \sum m [1, 4, 5, 6, 7]$
 $m1: \sim a \sim b c$
 $m4: a \sim b \sim c$
 $m5: a \sim b c$
 $m6: a b \sim c$
 $m7: a b c$

9. Chuleta de examen

Axiomas clave

- Doble distributividad (¡también $+$ sobre $\cdot$!): $a + bc = (a + b)(a + c)$
- Complemento: $a + \bar{a} = 1$, $a \cdot \bar{a} = 0$

Teoremas que más caen

- Dominante: $a + 1 = 1$, $a \cdot 0 = 0$
- Idempotencia: $a + a = a$, $a \cdot a = a$
- Involución: $\overline{\overline{a}} = a$
- Absorción: $a + ab = a$, $a(a + b) = a$
- Identidades: $a + \bar{a}b = a + b$, $a(\bar{a} + b) = ab$
- **De Morgan:** $\overline{a + b} = \bar{a}\bar{b}$, $\overline{a \cdot b} = \bar{a} + \bar{b}$ ("rompe la barra, cambia el signo")

Puertas (= cuándo vale 1)

- AND: todas 1 · OR: alguna 1 · NAND: alguna 0 · NOR: todas 0 · XOR: n° impar de 1 · XNOR: n° par de 1

Formas canónicas

- SOP (1ª): $F = \sum m_i \rightarrow$ minterms = filas con $F = 1$
- POS (2ª): $F = \prod M_i \rightarrow$ máxterms = filas con $F = 0$
- $M_i = \overline{m_i}$; hay 2^n de cada

Universalidad

- NAND y NOR son **conjuntos completos** (universales) por sí solos.

- $\{AND, NOT\}$ y $\{OR, NOT\}$ también; **solo AND** o **solo OR** *no*.
- Para pasar a solo-NAND: aplicar De Morgan + doble negación.

Apuntes propios — Electrónica Digital · Álgebra de Boole y puertas lógicas. Generado y verificado ejecutando el notebook.