

03_sintesis_combinacional_karnaugh

June 19, 2026

1 Síntesis de Circuitos Combinacionales y Mapas de Karnaugh

Electrónica Digital — 2º GIERM (Mecatrónica) Apuntes propios · Tema 3 · Enfoque examen (ejemplo resuelto primero)

1.1 0. Mapa mental del tema

Un **circuito combinacional** es aquel cuya salida depende **únicamente de la combinación de entradas en ese instante** (no tiene memoria). El flujo de diseño (síntesis) es siempre el mismo:

Especificación Tabla de verdad Mapa de Karnaugh Expresión mínima Realización (puertas)

El **mapa de Karnaugh (K-map)** es un método analítico-geométrico para obtener la expresión algebraica **más sencilla** de una función booleana dada por su tabla de verdad. Es la herramienta estrella para minimizar a mano funciones de hasta 4-5 variables.

En este notebook cubrimos:

1. Formas canónicas: suma de minterms (SOP) y producto de maxterms (POS).
2. Minimización algebraica vs. minimización con K-map.
3. Mapas de Karnaugh de 2, 3 y 4 variables (con código de Gray).
4. Implicantes, implicantes primos y agrupaciones.
5. Condiciones indiferentes (*don't care*, X).
6. Ejemplos resueltos completos con **figuras** (mapas dibujados + circuito).

1.2 1. Formas canónicas

Dada una tabla de verdad, cada fila se identifica por el valor decimal del vector de entrada (orden de bits: la variable más a la izquierda es la de mayor peso).

1.2.1 Minterms (m_i) → Suma de productos (SOP / forma canónica de unos)

- Un **minterm** m_i es un producto (AND) de **todas** las variables, donde cada variable aparece negada si vale 0 y sin negar si vale 1 **en esa fila**.
- La función es la **suma (OR) de los minterms donde $f = 1$** :

$$f(a, b, c) = \sum m(i)$$

Ejemplo con 3 variables, fila $abc = 101$ (decimal 5): $m_5 = a\bar{b}c$.

1.2.2 Maxterms (M_i) $\rightarrow$ Producto de sumas (POS / forma canónica de ceros)

- Un **maxterm** M_i es una suma (OR) de **todas** las variables, donde cada variable aparece **negada si vale 1** y sin negar si vale 0 (¡al revés que el minterm!).
- La función es el **producto (AND)** de los maxterms donde $f = 0$:

$$f(a, b, c) = \prod M(i)$$

Ejemplo, fila $abc = 101$: $M_5 = (\bar{a} + b + \bar{c})$.

Dualidad clave: $\sum m(\text{unos})$ y $\prod M(\text{ceros})$ describen la **misma** función. Se elige la forma que dé menos puertas. Si hay pocos 1's conviene SOP; si hay pocos 0's conviene POS.

Funcion $f(a,b,c) = \text{Sigma } m(1, 2, 4, 5)$
a b c | f | minterm/maxterm

0 0 0 | 0 | (a+b+c)

0 0 1 | 1 | a'b'c

0 1 0 | 1 | a'bc'

0 1 1 | 0 | (a+b'+c')

1 0 0 | 1 | ab'c'

1 0 1 | 1 | ab'c

1 1 0 | 0 | (a'+b'+c)

1 1 1 | 0 | (a'+b'+c')

\nSOP canonica (Sigma m): $f = a'b'c + a'bc' + ab'c' + ab'c$

POS canonica (Pi M): $f = (a+b+c) \cdot (a+b'+c') \cdot (a'+b'+c) \cdot (a'+b'+c')$

1.3 2. Minimización: por qué el K-map

La forma canónica es correcta pero **cara** (muchas puertas). Se puede simplificar con álgebra de Boole aplicando, sobre todo, el teorema de **adyacencia / combinación**:

$$XY + X\bar{Y} = X \quad (X + Y)(X + \bar{Y}) = X$$

Es decir: dos términos que difieren en **una sola variable** se funden y esa variable desaparece. Hacerlo a mano es propenso a errores; el **mapa de Karnaugh** automatiza visualmente esa búsqueda de adyacencias.

Idea geométrica: colocamos los 1's de la función en una rejilla ordenada en **código Gray** (filas y columnas adyacentes difieren en un solo bit). Así, **casillas físicamente contiguas** corresponden a minterms que difieren en una variable $\rightarrow$ se pueden agrupar.

Reglas de agrupación:

- Se agrupan **unos** (para SOP) o **ceros** (para POS).
- Los grupos deben ser **rectángulos** de tamaño potencia de 2: 1, 2, 4, 8, 16 casillas.
- **Cuanto más grandes**, mejor (cada duplicación elimina una variable).
- Los grupos pueden **solaparse** y **dar la vuelta por los bordes** (el mapa es un toroide).
- Hay que **cubrir todos los 1's** con el **menor número de grupos lo más grandes posible**.

1.4 3. Cómo se etiqueta un K-map (código Gray)

Variables	Forma del mapa	Orden Gray de filas/cols
2 (a, b)	2×2	0, 1
3 (a, b, c)	2×4	filas $a=0,1$ · cols $bc=$ 00, 01, 11, 10
4 (a, b, c, d)	4×4	filas ab y cols $cd =$ 00, 01, 11, 10

La secuencia **00** $\rightarrow$ **01** $\rightarrow$ **11** $\rightarrow$ **10** es Gray: cada paso cambia un solo bit (y 10 vuelve a 00 al cerrar el toroide). Por eso casillas contiguas son adyacentes lógicamente.

A continuación una función que **dibuja** cualquier K-map de 2, 3 o 4 variables a partir de la lista de minterms (1's) y, opcionalmente, de *don't cares* (X).

Funciones de dibujo de K-map listas.

1.5 4. Mapa de 2 variables — ejemplo resuelto

Función: $f(a, b) = \sum m(1, 3) \rightarrow$ vale 1 en $ab = 01$ y $ab = 11$.

Tabla de verdad:

a	b	f
0	0	0
0	1	1
1	0	0
1	1	1

En el mapa, los dos 1's están en la columna $b = 1$, así que se agrupan en un grupo de 2 $\rightarrow$ la variable a desaparece. **Resultado:** $f = b$. Lo vemos dibujado.

$$f(a,b) = \sum m(1,3) \rightarrow f = b$$

		b	
		0	1
a	0	0 0	1 1
	1	0 2	1 3

Grupo de 2 casillas (columna $b=1$) $\rightarrow$ desaparece $a \rightarrow f = b$

1.6 5. Mapa de 3 variables — ejemplo resuelto

Función: $f(a, b, c) = \sum m(1, 2, 4, 5)$.

Tabla de verdad (orden abc):

idx	a	b	c	f
0	0	0	0	0
1	0	0	1	1
2	0	1	0	1
3	0	1	1	0
4	1	0	0	1
5	1	0	1	1
6	1	1	0	0
7	1	1	1	0

Agrupaciones (sobre el mapa 2×4 con columnas bc en Gray $00 \cdot 01 \cdot 11 \cdot 10$):

- **Grupo A** = $\{m_4, m_5\} \rightarrow$ fila $a = 1$, columnas $bc = 00$ y 01 (cambia c) $\rightarrow$ término $a\bar{b}$.
- **Grupo B** = $\{m_1, m_5\} \rightarrow m_1 = 001$ y $m_5 = 101$ son adyacentes en la columna $bc = 01$ (cambia a) $\rightarrow$ término $\bar{b}c$.
- **Grupo C** = $\{m_2\}$: $m_2 = 010$. Sus vecinos $m_6 = 110$ y $m_3 = 011$ valen 0, así que m_2 **no se puede agrupar** $\rightarrow$ queda solo $\rightarrow$ término $\bar{a}b\bar{c}$.

Resultado mínimo: $f = a\bar{b} + \bar{b}c + \bar{a}b\bar{c}$.

Nota didáctica: m_2 ilustra un **implicante primo esencial de tamaño 1** (casilla solitaria). No siempre se puede agrupar todo en grupos grandes.

$$f(a,b,c)=\Sigma m(1,2,4,5) \quad f = a \cdot b' + b' \cdot c + a' \cdot b \cdot c'$$

		bc			
		00	01	11	10
a	0	0 0	1 1	0 3	1 2
	1	1 4	1 5	0 7	0 6

Grupo $a \cdot b'$ cubre minterms [4, 5]

Grupo $b' \cdot c$ cubre minterms [1, 5]

Grupo $a' \cdot b \cdot c'$ cubre minterms [2]

1.7 6. Mapa de 4 variables con *don't care* — ejemplo del PDF

Este es el **ejemplo 9** de las **diapositivas** (función de 4 bits con indeterminaciones):

$$f(a,b,c,d) = \sum m(1, 3, 6, 8, 10) + \sum X(0, 2, 4, 12)$$

donde X son **condiciones indiferentes** (*don't care*): combinaciones de entrada que **nunca ocurren** o cuya salida **no importa**. Podemos asignarles 0 o 1 según convenga para agrandar grupos (¡pero nunca crear un grupo formado solo por X !).

El propio PDF da la solución $f = a'b' + a'd...$ usando algunas X como 1. Más abajo **derivamos y verificamos** la expresión mínima con un minimizador Quine–McCluskey incluido en el notebook, así que no hay que fiarse del dibujo a ojo.

$$f(a,b,c,d)=\Sigma m(1,3,6,8,10)+X(0,2,4,12)$$

		cd			
		00	01	11	10
ab	00	X 0	1 1	1 3	X 2
	01	X 4	0 5	0 7	1 6
	11	X 12	0 13	0 15	0 14
	10	1 8	0 9	0 11	1 10

1 = azul C0 | X = rojo C3 (don't care) | 0 = gris

1.7.1 6.1 Verificación automática de la minimización

Para no fiarnos solo del dibujo, implementamos un **minimizador SOP** sencillo (Quine–McCluskey: genera implicants primos y busca los esenciales). Lo usamos para **comprobar** que la expresión candidata es correcta sobre los minterms obligatorios y libre en los *don't cares*.

Un **implicante** es un grupo de 1's (potencia de 2) que la función “cubre”. Un **implicante primo** es un implicante que **no puede agrandarse** más sin incluir un 0. Un **implicante primo esencial** es el único que cubre algún minterm concreto → **debe** estar en la solución.

Implicantes primos encontrados:

```
--00 -> c'd'
-0-0 -> b'd'
0--0 -> a'd'
00-- -> a'b'
```

\nBuscando implicantes primos esenciales:

```
minterm 1: solo lo cubre 00-- (a'b') -> ESENCIAL
```

```

minterm 6: solo lo cubre 0--0 (a'd') -> ESENCIAL
minterm 10: solo lo cubre -0-0 (b'd') -> ESENCIAL
\nExpresion minima: f = a'b' + a'd' + b'd'

```

idx	abcd	f_objetivo	f_sintetizada	coincide?
0	0000	X	1	(libre)
1	0001	1	1	si
2	0010	X	1	(libre)
3	0011	1	1	si
4	0100	X	1	(libre)
5	0101	0	0	si
6	0110	1	1	si
7	0111	0	0	si
8	1000	1	1	si
9	1001	0	0	si
10	1010	1	1	si
11	1011	0	0	si
12	1100	X	0	(libre)
13	1101	0	0	si
14	1110	0	0	si
15	1111	0	0	si

```

\nMinimizacion CORRECTA

```

1.8 7. Minimización por ceros (POS) — ejemplo del PDF

A veces conviene agrupar **ceros**. El ejemplo 2 del PDF:

$$g(a, b, c, d) = \prod M(2, 6, 9, 12) \cdot X(1, 3, 4, 8)$$

Agrupando ceros se obtiene la forma **producto de sumas**. Reglas para POS:

- Para **POS** agrupas **ceros**; cada grupo de ceros da un **maxterm** simplificado (suma OR).
- En el maxterm, una variable aparece **negada si en el grupo vale 1**, sin negar si vale 0 (regla inversa a SOP).

Dibujamos el mapa marcando los ceros agrupados (las casillas grises resaltadas).

$$g(a,b,c,d)=\prod M(2,6,9,12)\cdot X(1,3,4,8)\backslash n(\text{resaltados los CEROS a agrupar})$$

		cd			
		00	01	11	10
ab	00	1 0	X 1	X 3	0 2
	01	X 4	1 5	1 7	0 6
	11	0 12	1 13	1 15	1 14
	10	X 8	0 9	1 11	1 10

Para POS se agrupan los 0. Cada grupo de 0 -> un maxterm (suma).
Variable negada si en el grupo vale 1; sin negar si vale 0.

1.9 8. Aplicación: realización del circuito (schemdraw)

Una vez minimizada la función, la **realización** es directa: por cada término producto una puerta AND (con las inversiones necesarias) y una OR final que suma los términos.

Dibujamos la realización de la función de 3 variables de la sección 5:

$$f = a\bar{b} + \bar{b}c + \bar{a}b\bar{c}$$

Tres términos AND → una OR de 3 entradas (estructura SOP de 2 niveles AND-OR).

Circuito: 3 AND (terminos producto) + 1 OR (suma) -> SOP de 2 niveles.

1.10 9. Transitorios en circuitos combinacionales (glitches)

Tema final del PDF: aunque el circuito sea correcto en régimen permanente, **mientras las señales se propagan** por las puertas pueden aparecer **transiciones espurias** llamadas **glitches** (picos

no deseados) por las diferencias de retardo entre caminos.

Definición de retardo del circuito: el **camino de mayor retardo** entre una entrada y una salida.

Dos soluciones:

1. **Añadir puertas redundantes** (un implicante de consenso que tape la transición). En el ejemplo del multiplexor $S = X\bar{Z} + YZ$ aparece un glitch al pasar $Z : 1 \rightarrow 0$ con $X = Y = 1$; se corrige añadiendo el término de consenso:

$$S = X\bar{Z} + YZ + XY$$

2. **Esperar** un tiempo antes de leer la salida (sincronizar con un reloj $\rightarrow$ circuitos secuenciales).

El K-map del consenso (XY “puentea” los dos grupos adyacentes que no se solapaban):

Mux $S = X \cdot Z' + Y \cdot Z + X \cdot Y$ (grupo rojo $X \cdot Y$ redundante: tapa el glitch)

		YZ			
		00	01	11	10
X	0	0 0	0 1	1 3	0 2
	1	1 4	0 5	1 7	1 6

$X \cdot Z'$

$Y \cdot Z$

$X \cdot Y$ (consenso, evita glitch)

\nEl termino de consenso $X \cdot Y$ solapa los dos grupos adyacentes $\rightarrow$ sin transitorio.

1.11 10. Resumen para el examen

Concepto	Regla rápida
Minterm m_i	AND de todas las variables; negada si bit=0. Suma de minterms donde $f = 1 \rightarrow$ SOP
Maxterm M_i	OR de todas las variables; negada si bit=1. Producto de maxterms donde $f = 0 \rightarrow$ POS

Concepto	Regla rápida
K-map	Rejilla en código Gray ($00 \cdot 01 \cdot 11 \cdot 10$); casillas contiguas = adyacentes lógicas
Agrupar	Rectángulos de 2^k casillas, lo más grandes posible, pueden solaparse y dar la vuelta
SOP	Agrupar 1's ; cada grupo $\rightarrow$ AND; variable que cambia dentro del grupo desaparece
POS	Agrupar 0's ; cada grupo $\rightarrow$ OR (maxterm); variable negada si vale 1
Implicante primo	Grupo de 1's que no se puede agrandar más
Esencial	Único implicante primo que cubre un minterm concreto $\rightarrow$ obligatorio
Don't care (X)	Vale 0 o 1 a conveniencia; úsalo para agrandar grupos, no para crear grupos solo de X
Glitch	Transición espuria por retardos; se evita con término de consenso o reloj

Flujo de síntesis: Especificación $\rightarrow$ Tabla de verdad $\rightarrow$ K-map $\rightarrow$ Expresión mínima (SOP/POS)
 $\rightarrow$ Realización con puertas (2 niveles AND-OR / OR-AND).

Apuntes generados a partir de ED3 Síntesis de Circuitos Combinacionales.pdf (Universidad de Sevilla). Todas las figuras se dibujan con matplotlib/schemdraw y la minimización se verifica con un minimizador Quine-McCluskey incluido en el propio notebook.