

Circuitos Combinacionales Básicos

Electrónica Digital — 2º GIERM (Mecatrónica) *Apuntes propios · enfoque worked-example para examen*

Mapa del tema

Un **circuito combinatorial** es aquel cuya salida depende **solo** del valor actual de las entradas (no tiene memoria). Lo opuesto serán los circuitos secuenciales.

En este tema estudiamos los bloques combinatoriales "estándar" que el fabricante vende como pastillas (ICs) y que reutilizamos como ladrillos:

Bloque	Qué hace	Idea de una línea
Multiplexor (MUX)	Selecciona 1 de 2^k entradas	"Llave selectora de datos"
Demultiplexor (DEMUX)	Reparte 1 entrada a 1 de 2^n salidas	El MUX al revés
Decodificador (DEC)	Activa 1 de 2^n salidas según el código de entrada	"Traductor binario $\rightarrow$ 1-de-N"
Codificador (COD)	Da el código binario de la entrada activa	El DEC al revés
Buffer triestado	Conecta/desconecta una salida del bus	"Interruptor electrónico"

A lo largo del notebook dibujamos los símbolos con `schemdraw` y verificamos las tablas de verdad con `numpy`.

```
Entorno listo:
numpy      1.26.4
schemdraw 0.22
```

1. Multiplexores (MUX)

Definición

Un multiplexor $2^k:1$ tiene:

- 2^k **entradas de datos** $i_0, i_1, \dots, i_{2^k-1}$
- k **entradas de selección** $S_0, S_1, \dots, S_{k-1}$
- **1 salida** z
- a menudo una entrada de habilitación **ST (Strobe) / E (Enable)**

La salida copia la entrada de datos cuyo índice (en binario) coincide con el valor de las líneas de selección:

$$z = i_{(S_{k-1} \dots S_1 S_0)_2}$$


Regla mnemotécnica: las líneas de selección forman un número binario; ese número es el "número de puerta" que se abre hacia la salida.

Ecuación del MUX 4:1

Para $k = 2$ (selección $S_1 S_0$), la salida en suma de productos es:

$$z = \overline{S_1} \overline{S_0} i_0 + \overline{S_1} S_0 i_1 + S_1 \overline{S_0} i_2 + S_1 S_0 i_3$$

S_1	S_0	z
0	0	i_0
0	1	i_1
1	0	i_2
1	1	i_3

 


S_1	S_0	z (modelo)	z (ecuacion)
0	0	0	0 OK
0	1	1	1 OK
1	0	1	1 OK
1	1	0	0 OK

1.1 Extensión de multiplexores (MUX grande con MUXes pequeños)

Si solo tienes pastillas 8:1 y necesitas un 32:1, se construye en **árbol**:

- **Primer nivel:** cuatro MUX 8:1 multiplexan los 32 datos en grupos de 8. Las 3 líneas bajas $S_2S_1S_0$ van **a los cuatro** a la vez.
- **Segundo nivel:** un MUX 4:1 elige entre las 4 salidas, gobernado por S_4S_3 .

 $S_4S_3S_2S_1S_0 \rightarrow 5 \text{ bits} \rightarrow 2^5 = 32 \text{ entradas}$. El **ST/Enable** permite además apilar pastillas.



1.2 Implementación de funciones con MUX (clave de examen)

Un MUX es un **generador universal de funciones**: conectas las variables a la selección y en cada i_m pones lo que vale la función en ese minterm.

Método directo (n variables $\rightarrow$ MUX $2^n : 1$): las n variables a la selección; en cada i_m , un 0 o 1.

Método económico (n variables $\rightarrow$ MUX $2^{n-1} : 1$):

1. Usa $n - 1$ variables en la selección; deja x "libre".
2. Agrupa la tabla por pares. En cada par la salida vale, según x : 0, 1, x o $\bar{x}$, y eso se conecta a i_m .

Ejemplo resuelto


Implementar $f(a, b, c) = \bar{a}bc + a\bar{b}c + ab\bar{c} + abc$ con un **MUX 4:1**. Selección = a, b . Variable libre = c .

a	b	c	f	Dato	Valor
0	0	0	0	i_0	
0	0	1	0	i_0	0
0	1	0	0	i_1	
0	1	1	1	i_1	c
1	0	0	0	i_2	
1	0	1	1	i_2	c
1	1	0	1	i_3	
1	1	1	1	i_3	1

Resultado: $i_0 = 0$, $i_1 = c$, $i_2 = c$, $i_3 = 1$, con $S_1 = a$, $S_0 = b$.

a	b	c	f_obj	f_mux
0	0	0	0	0
0	0	1	0	0
0	1	0	0	0
0	1	1	1	1
1	0	0	0	0
1	0	1	1	1
1	1	0	1	1
1	1	1	1	1

Las dos columnas coinciden -> True

 

2. Demultiplexores (DEMUX)

El DEMUX es el **inverso** del MUX: **1 entrada de datos**, n líneas de selección y 2^n salidas. Encamina la entrada hacia la salida seleccionada; el resto quedan inactivas.

$$S_m = \text{dato si } (S_{n-1} \dots S_0)_2 = m, \quad \text{resto} = 0$$

Dato clave: un **decodificador con Enable** es un demultiplexor: el Enable hace de dato y las direcciones de selección.

DEMUX 1:4 con dato=1

S1	S0		S0	S1	S2	S3
0	0		1	0	0	0
0	1		0	1	0	0
1	0		0	0	1	0
1	1		0	0	0	1

3. Decodificadores (DEC)

Definición


Un decodificador $n:2^n$ tiene n entradas y 2^n salidas, de las que **activa exactamente una**: la del índice igual al número de entrada. Cada salida es un **minterm**: $S_m = 1 \iff \text{entrada} = m$.

Decodificador 2:4


a	b	S_0	S_1	S_2	S_3	Minterm
0	0	1	0	0	0	$\bar{a}\bar{b}$
0	1	0	1	0	0	$\bar{a}b$
1	0	0	0	1	0	$a\bar{b}$
1	1	0	0	0	1	ab

Aplicaciones

 1. **Selector / decodificador de direcciones** (mapas de memoria).
2. **Demultiplexor** (Enable como dato).
3. **Generación de funciones**: cada salida es un minterm $\rightarrow$ función = OR de las salidas que toca.
4. Parte de un **convertidor de código**.



a	b	S0	S1	S2	S3
0	0	1	0	0	0
0	1	0	1	0	0
1	0	0	0	1	0
1	1	0	0	0	1

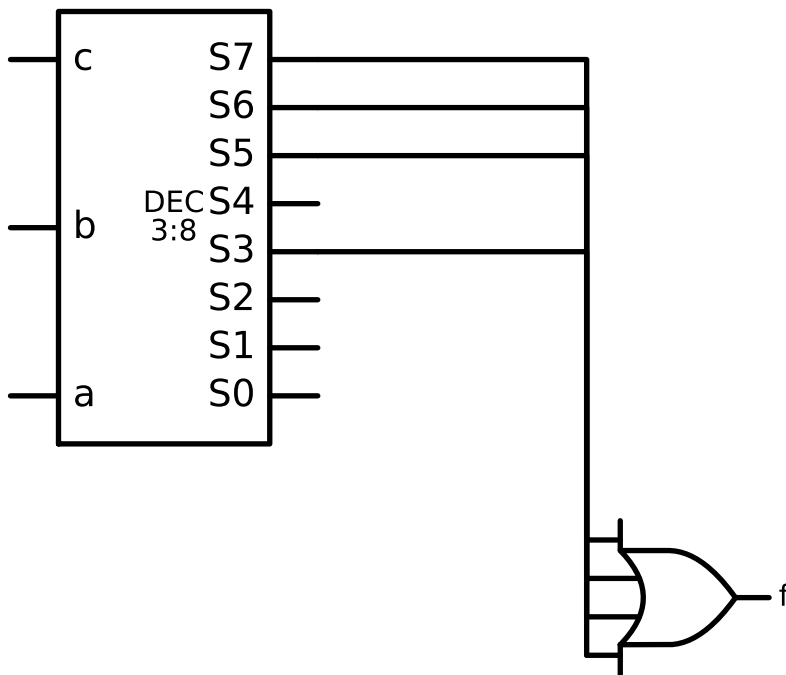

Funcion con DEC+OR coincide con la suma de minterms -> True

4. Codificadores (COD)

Definición

Es el **inverso del decodificador**: 2^n entradas, n salidas. Suponiendo **una sola entrada activa**, da el **código binario del índice** de esa entrada. Cada bit de salida es la OR de las entradas cuyo índice lo tiene a 1:

$$S_0 = E_1 + E_3 + E_5 + E_7, \quad S_1 = E_2 + E_3 + E_6 + E_7, \quad S_2 = E_4 + E_5 + E_6 + E_7$$

Limitación: si se activan dos entradas a la vez, la salida es errónea → **codificador de prioridad**.

Entrada activa	S2	S1	S0
E0	0	0	0
E1	0	0	1
E2	0	1	0
E3	0	1	1
E4	1	0	0
E5	1	0	1
E6	1	1	0
E7	1	1	1

Ecuaciones OR del apunte verificadas -> True

5. Buffers triestado (tri-state)

Una puerta normal solo da **0** o **1**. Un **buffer triestado** añade un tercer estado: **alta impedancia (Z)**, que *desconecta* eléctricamente la salida del nodo.

Enable E	Entrada A	Salida Y
1	0	0
1	1	1
0	X	Z

Para qué sirve: que varios dispositivos **compartan un bus**. En cada instante solo se habilita uno; los demás quedan en Z y no estorban. Conectar dos salidas activas al mismo cable sería un cortocircuito lógico.

Regla de oro del bus: con N emisores triestado, **como mucho un Enable a 1** en cada instante.

 


Tabla del buffer triestado:

E	A	Y
1	0	0
1	1	1
0	0	Z
0	1	Z

Bus con 2 emisores [(A,E), (A,E)]:

Emisor0 habilitado -> 1
 Emisor1 habilitado -> 1
 Ninguno habilitado -> Z (bus flotante)
 Los DOS habilitados -> CONFLICTO (cortocircuito)


6. Resumen y dualidades

MUX $\leftrightarrow$ DEMUX (mismo bloque, sentido inverso del flujo)
DEC $\leftrightarrow$ COD (uno expande $1 \rightarrow 2^n$ minterms; el otro comprime)
DEC con Enable == DEMUX
MUX = generador universal de funciones (sel = variables, datos = valores)
DEC + OR = generador de funciones (suma de minterms)
Triestado = desconexión controlada $\rightarrow$ base de los buses compartidos

Checklist de examen

- ☐ MUX $2^k:1 \rightarrow k$ selecciones, salida = $i_{(\text{sel})_2}$.
- ☐ Función con MUX de **menos** entradas: deja una variable libre; en cada dato pon 0, 1, x , $\bar{x}$.
- ☐ DEC: cada salida es un minterm $\rightarrow$ función con DEC + OR.
- ☐ DEC + Enable = DEMUX.
- ☐ Codificador: ojo a entradas múltiples $\rightarrow$ prioridad.
- ☐ Triestado: tercer estado **Z**; un solo Enable activo por bus.

Dualidad MUX / DEMUX

 

Fuente: apuntes oficiales «ED4 — Circuitos Combinacionales Básicos», Electrónica Digital, Universidad de Sevilla. Notebook de estudio propio.