

Circuitos Combinacionales Aritmético-Lógicos

Electrónica Digital - Grado en Ing. Electrónica, Robótica y Mecatrónica (US) Tema 5. Apuntes propios (worked-example primero, orientado a examen).

Mapa del tema

- 1. **Semisumador** (half adder) y **sumador completo** (full adder).
- 2. **Sumador paralelo con acarreo serie** (ripple-carry).
- 3. **Semirrestador, restador completo y sumador/restador en complemento a 2**.
- 4. **Sumador rapido con acarreo anticipado** (carry look-ahead): generacion G y propagacion P .
- 5. **Comparadores** de magnitud.
- 6. **La ALU** (Unidad Aritmetico-Logica).

Notacion del tema: a_i, b_i bits de entrada, c_i acarreo de entrada, S_i suma, C_{i+1} acarreo de salida, t_{pd} retardo de propagacion de una puerta. Las figuras de cada bloque se generan con `schemdraw`; las tablas de verdad y verificaciones, con `numpy`.

Entorno listo: `numpy 1.26.4` | `schemdraw 0.22`

1. Semisumador (Half Adder)



Suma **dos bits** a y b . Produce la suma S y el acarreo C , pero **no admite acarreo de entrada** (por eso "semi").

a	b	S	C
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1

De la tabla salen directamente las ecuaciones:

$$S = a \oplus b \qquad C = a \cdot b$$

  La suma es un **XOR** (suma modulo 2) y el acarreo un **AND**. Es la pieza basica con la que se construye todo lo demas.



a	b		S	C
0	0		0	0
0	1		1	0
1	0		1	0
1	1		0	1

OK: el par (C,S) representa siempre $a+b$ en binario.

2. Sumador Completo (Full Adder)

Para sumar numeros de n bits hace falta encadenar el acarreo de un bit al siguiente:

$$\begin{array}{r}
 c_{n-1} \quad \cdots \quad c_2 \quad c_1 \quad c_0 \\
 a_{n-1} \quad \cdots \quad a_2 \quad a_1 \quad a_0 \\
 + \quad b_{n-1} \quad \cdots \quad b_2 \quad b_1 \quad b_0 \\
 \hline
 S_n \quad S_{n-1} \quad \cdots \quad S_2 \quad S_1 \quad S_0
 \end{array}$$

El **sumador completo** suma **tres bits**: a_i , b_i y el acarreo de entrada c_i .

a_i	b_i	c_i	S_i	C_{i+1}
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

Ecuaciones (a partir de los mapas de Karnaugh)

$$S_i = a_i \oplus b_i \oplus c_i$$

$$C_{i+1} = a_i b_i + a_i c_i + b_i c_i = a_i b_i + (a_i + b_i) c_i$$

La suma es un XOR de las tres entradas; el acarreo sale "por mayoría" (vale 1 cuando hay dos o mas unos).


Construccion con dos semisumadores

El sumador completo clasico se arma con **dos semisumadores** y una **OR** final:

- El primer semisumador suma $a_i \oplus b_i$ y $a_i b_i$.
- El segundo suma $(a_i \oplus b_i)$ con $c_i \rightarrow$ da S_i y $(a_i \oplus b_i) c_i$.
- La OR de los dos acarreo parciales da C_{i+1} :

$$C_{i+1} = a_i b_i + (a_i \oplus b_i) c_i$$

 Retardo: cada semisumador aporta $2 t_{pd}$. El camino critico al acarreo es $\approx 2 t_{pd}$ por etapa. Este dato es clave para el sumador serie del apartado 3.




a	b	cin	S	Cout
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

Verificacion $(C,S) == a+b+cin$ para los 8 casos: True

 3. Sumador paralelo con acarreo serie (Ripple-Carry)

Encadenamos n sumadores completos: el acarreo de salida de cada etapa es el de entrada de la siguiente. La primera etapa recibe c_0 (normalmente 0 para suma pura).




Retardo (lo que cae en examen)

El acarreo tiene que "rizar" (ripple) por toda la cadena. Si cada sumador completo tarda $2t_{pd}$ en propagar el acarreo:


$$t_{total} \approx 2nt_{pd}$$

 Es **lento**: crece linealmente con n . Esto motiva el acarreo anticipado del apartado 4.



$n=4$ bits: combinaciones probadas = 256, errores = 0

 Ejemplo: $13 + 11 = (8, 1) \rightarrow$ (suma 4 bits, Cout). $13+11=24=0b11000$



4. Restadores y suma/resta en complemento a 2

4.1 Semirrestador

Calcula $R = a - b$ produciendo la resta R y el **acarreo de resta** (borrow) C .

a	b	R	C
0	0	0	0
0	1	1	1
1	0	1	0
1	1	0	0

$$R = a \oplus b$$

$$C = \bar{a} b$$

4.2 Restador completo

Resta tres bits $R_i = a_i - b_i - c_i$ (con borrow de entrada):

$$R_i = a_i \oplus b_i \oplus c_i$$

$$C_{i+1} = \bar{a}_i b_i + \bar{a}_i c_i + b_i c_i$$

Fijate: la **resta** R_i tiene la misma forma que la suma del sumador (triple XOR); solo cambia el acarreo.

4.3 Sumador/Restador en complemento a 2 - el truco practico

En complemento a 2, restar es **sumar el complemento a 2** del sustraendo:

$$A - B = A + (\bar{B} + 1)$$

donde $\bar{B}$ es el complemento a 1 (negacion bit a bit) y el $+1$ se mete como **acarreo de entrada** $c_0 = 1$.

Circuito reconfigurable con una senal de control M (mode):


- Se intercala una **XOR** en cada bit b_i : la puerta calcula $b_i \oplus M$.
- Se conecta $c_0 = M$.

M	$b_i \oplus M$	c_0	Operacion
0	b_i	0	$A + B$ (suma)
1	$\bar{b}_i$	1	$A + \bar{B} + 1 = A - B$ (resta)

Con $M = 1$ obtenemos el complemento a 2 de B "gratis": las XOR niegan B y $c_0 = 1$ suma el 1.

Un solo bloque hace suma y resta.

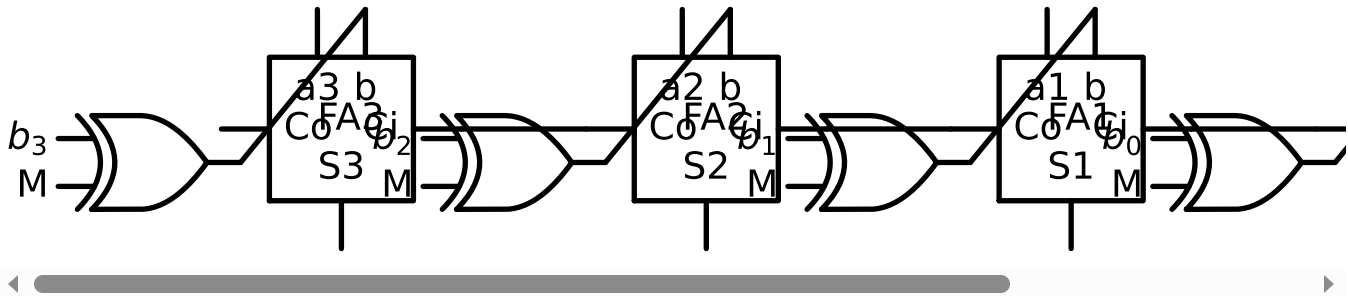Overflow (signo): en complemento a 2 hay desbordamiento si el acarreo que entra al bit de signo y el que sale de el difieren: $V = C_n \oplus C_{n-1}$.



```
5+3      : resultado= -8  overflow=1
5-3      : resultado=  2  overflow=0
3-5      : resultado= -2  overflow=0
7+1 -> overflow : resultado= -8  overflow=1
```

5. Sumador rapido: acarreo anticipado (Carry Look-Ahead)

El problema del ripple-carry es que el acarreo se propaga en serie ($2n t_{pd}$). La idea del **acarreo anticipado** es **calcular todos los acarreos en paralelo** a partir de las entradas, sin esperar a las etapas previas.

Generacion y propagacion

Partimos de $C_{i+1} = a_i b_i + (a_i + b_i) c_i$ y definimos:

- **Generacion:** $G_i = a_i b_i$ - la etapa genera acarreo "por si misma".
- **Propagacion:** $P_i = a_i + b_i$ - la etapa deja pasar el acarreo de entrada.

$$\boxed{C_{i+1} = G_i + P_i c_i} \quad S_i = a_i \oplus b_i \oplus c_i$$

Todos los G_i y P_i se calculan en $1 t_{pd}$ (dependen solo de a_i, b_i).

Expansion recursiva

Sustituyendo recursivamente cada c_i :



$$\begin{aligned} C_1 &= G_0 + P_0 c_0 \\ C_2 &= G_1 + P_1 G_0 + P_1 P_0 c_0 \\ C_3 &= G_2 + P_2 G_1 + P_2 P_1 G_0 + P_2 P_1 P_0 c_0 \\ C_{i+1} &= G_i + P_i G_{i-1} + \dots + P_i P_{i-1} \dots P_1 G_0 + P_i \dots P_0 c_0 \end{aligned}$$

Cada acarreo es una **suma de productos** -> se calcula en $\approx 2 t_{pd}$ (un nivel AND + un nivel OR), **independiente de n** (suponiendo puertas de muchas entradas).

Retardo total

$$t_{\text{total}} = \underbrace{1 t_{pd}}_{G_i, P_i} + \underbrace{2 t_{pd}}_{\text{acarreo}} + \underbrace{2 t_{pd}}_{S_i} = 5 t_{pd} \text{ (constante)}$$

  frente a los $2n t_{pd}$ del ripple. **Se gana velocidad a costa de mucha mas electronica** (las ecuaciones de C_i crecen con i).




CLA vs ripple para $n=4$: discrepancias en acarreo = 0

Ejemplo $A=11$ (1011), $B=7$ (0111):

G (MSB..LSB) = [0, 0, 1, 1]

P (MSB..LSB) = [1, 1, 1, 1]

acarreo $C_0..C_4$ = [0, 1, 1, 1, 1]

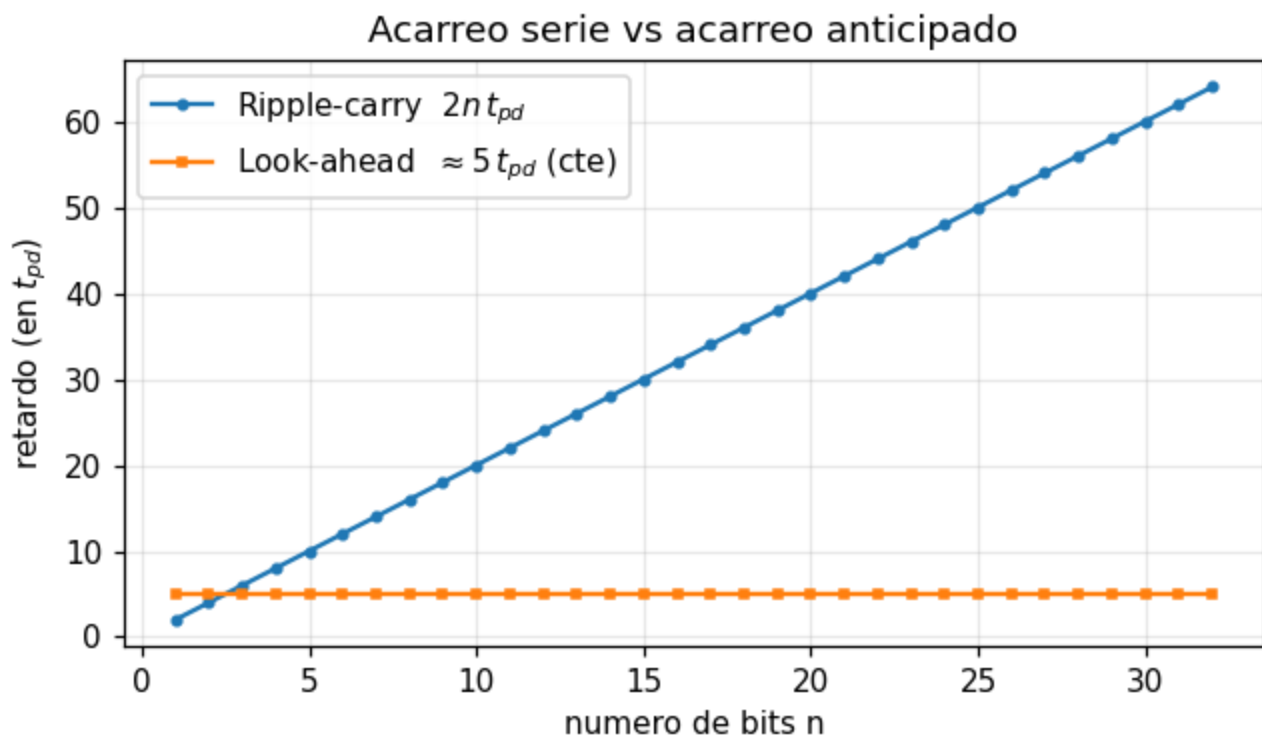

6. Comparadores de magnitud

Un comparador de n bits compara A y B y activa una de tres salidas: $A > B$, $A = B$, $A < B$.

Comparador de 1 bit

a	b	$A = B$	$A > B$	$A < B$
0	0	1	0	0
0	1	0	0	1
1	0	0	1	0
1	1	1	0	0

$$(A=B) = \overline{a \oplus b} \quad (A>B) = a \bar{b} \quad (A<B) = \bar{a} b$$

La igualdad es un **XNOR**.

Comparador de n bits




Se compara **del bit mas significativo al menos significativo**: en cuanto un bit difiere, ese bit decide. Definiendo $x_i = \overline{a_i \oplus b_i}$ (bits i iguales):

$$(A>B) = a_{n-1} \bar{b}_{n-1} + x_{n-1} a_{n-2} \bar{b}_{n-2} + \dots$$

$$(A=B) = x_{n-1} x_{n-2} \dots x_0$$

$$(A<B) = \bar{a}_{n-1} b_{n-1} + x_{n-1} \bar{a}_{n-2} b_{n-2} + \dots$$

   Ejemplo de chip real: el **74LS85** es un comparador de 4 bits con entradas en cascada para encadenar varios y comparar palabras mas anchas.



Comparador $n=4$: errores = 0 sobre 256 casos

$A=9, B=5 \rightarrow (A>B, A=B, A<B) = (1, 0, 0)$

$A=4, B=4 \rightarrow (A>B, A=B, A<B) = (0, 1, 0)$

$A=2, B=13 \rightarrow (A>B, A=B, A<B) = (0, 0, 1)$

7. La Unidad Aritmetico-Logica (ALU)

La **ALU** es el bloque combinacional que reúne las operaciones aritmeticas y logicas del procesador. Recibe dos operandos A, B y unas **lineas de seleccion** que eligen la operacion; entrega un resultado F y banderas (flags) como acarreo/overflow.

Estructura tipica (dos secciones)

- **Seccion logica:** AND, OR, XOR, NOT, ... bit a bit, seleccionadas por un multiplexor.
- **Seccion aritmetica:** suma/resta en complemento a 2 (apartado 4), incremento, decremento, etc., construida sobre un sumador (a menudo con acarreo anticipado, apartado 5).


Un multiplexor final, gobernado por el bit modo M y los selectores S , elige que salida sale al bus.

Chip clasico: 74LS181

ALU de **4 bits** con **16 operaciones logicas + 16 aritmeticas** seleccionables con $S_3S_2S_1S_0$ y el bit de modo M :

- $M = 1$: operaciones **logicas**.
- $M = 0$: operaciones **aritmeticas** (suma, resta, $A, A+1$, etc.), usando el acarreo C_n .

 Genera ademas G y P de grupo para **acarreo anticipado en cascada** (encadenando varios 74LS181 con el 74LS182 como generador de acarreo look-ahead).



Seccion LOGICA (M=1): A=1100, B=1010

S=0 AND -> F = 1000

S=1 OR -> F = 1110

S=2 XOR -> F = 0110

S=3 NOT A -> F = 0011

Seccion ARITMETICA (M=0):

S=0 A+B (A=9,B=5) -> F=14 (1110), Cout=0

S=1 A-B (A=9,B=5) -> F= 4 (0100), Cout=1

S=2 A+1 (A=9,B=5) -> F=10 (1010), Cout=0

S=3 A-1 (A=9,B=5) -> F= 8 (1000), Cout=1

8. Resumen para el examen

Bloque	Ecuaciones clave	Retardo
Semisumador	$S = a \oplus b, C = ab$	$1-2 t_{pd}$
Sumador completo	$S_i = a_i \oplus b_i \oplus c_i,$ $C_{i+1} = a_i b_i + (a_i + b_i) c_i$	$2 t_{pd}/etapa$
Ripple-carry (n bits)	encadena $C_{i+1} \rightarrow c_i$	$\sim 2n$ t_{pd} (lento)
Restador	$R_i = a_i \oplus b_i \oplus c_i,$ $C_{i+1} = \bar{a}_i b_i + \bar{a}_i c_i + b_i c_i$	-
Suma/resta C2	$A - B = A + \bar{B} + 1;$ control $M: b_i \oplus M,$ $c_0 = M$	-
Carry look-ahead	$G_i = a_i b_i, P_i = a_i + b_i,$ $C_{i+1} = G_i + P_i c_i$	$\sim 5 t_{pd}$ (cte)
Comparador	$A=B = \overline{a \oplus b}$ (XNOR), $A>B = a\bar{b}, A<B = \bar{a}b$	-
Overflow C2	$V = C_n \oplus C_{n-1}$	-
ALU	secciones logica + aritmetica + MUX (seleccion S , modo M)	-

Ideas que mas caen

- **Por que el ripple es lento** y como el **look-ahead** lo arregla calculando acarrees en paralelo (a cambio de mas puertas).
- **Restar = sumar el complemento a 2** -> el mismo hardware suma y resta con una senal M y XOR en B .

- **Distinguir** acarreo de salida C_n (suma sin signo) de **overflow** $V = C_n \oplus C_{n-1}$ (suma con signo en C2).
 - El **74LS181** como ALU de referencia (16+16 operaciones, G/P de grupo para cascada).
-

Apuntes propios sobre las diapositivas oficiales ED5. Todas las ecuaciones se han verificado numericamente en las celdas de código.