

# 06\_vhdl

June 19, 2026

## 1 Tema 6 — VHDL (Lenguaje de descripción de hardware)

**Electrónica Digital** · Grado en Ing. Electrónica, Robótica y Mecatrónica (GIERM)  
Apuntes propios a partir de las diapositivas oficiales `ED6-VHDL_2019_2020.pdf`.

Estos apuntes están orientados a **examen**: primero el ejemplo resuelto, después la regla. El foco es el **código VHDL** (bloques “`vhdl`”); el Python (`matplotlib`) se usa solo para ilustrar un cronograma de simulación.

### 1.1 Índice

1. ¿Qué es VHDL y para qué sirve? (flujo de diseño)
2. Estructura básica: `library` / `entity` / `architecture`
3. Tipos de datos (`std_logic`, vectores, enumerados, subtipos, arrays, records)
4. Objetos: señales, variables y constantes
5. Descripción concurrente vs. descripción secuencial (`process`)
6. Sentencias concurrentes (`when/else`, `with/select`)
7. Sentencias secuenciales (`if`, `case`)
8. Circuitos combinacionales (mux, BCD-7seg, comparador, sumador)
9. Diseño jerárquico (`component` + `port map`)
10. Circuitos síncronos (biestable D, registro, contador, autómata Moore)
11. Errores típicos de examen (latch inferido, lista de sensibilidad)

### 1.2 1. ¿Qué es VHDL?

**VHDL** = *Very High Speed Integrated Circuit Hardware Description Language*. Es un lenguaje de **descripción de hardware** para modelar el funcionamiento de un bloque digital. El objetivo es poder **sintetizar** (fabricar el circuito) y **simular** (verificarlo) circuitos digitales.

**Idea clave que cae en examen**: - Todo código **sintetizable** se puede **simular**, pero **NO** todo código simulable es sintetizable. - A diferencia de un lenguaje de programación (C, Python), **VHDL es concurrente**: las sentencias se ejecutan **en paralelo**, igual que los componentes reales de un circuito funcionan a la vez.

Está regulado por el **IEEE**: - **IEEE 1076**: define las versiones del lenguaje (VHDL-87, -93, -02, -08). - **IEEE 1164**: añade los valores lógicos multievaluados (`std_logic`).

#### 1.2.1 Flujo de diseño

| Etapa                               | Qué ocurre                                                                                        |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Descripción funcional en HDL</b> | Se describe el comportamiento en VHDL. Aquí ya se puede <b>simular</b> .                          |
| <b>Síntesis</b>                     | Se traduce a “cajas negras” reconociendo bloques básicos (registros, sumadores, comparadores...). |
| <b>Análisis y elaboración</b>       | Se sustituye la tecnología genérica por la real (FPGA o ASIC).                                    |
| <b>Optimización</b>                 | Se minimiza el circuito según las restricciones de diseño.                                        |
| <b>Place &amp; Route</b>            | Se obtiene la <i>netlist</i> a bajo nivel (puertas y biestables / recursos de la FPGA).           |

## 1.3 2. Estructura básica de un fichero VHDL

Todo diseño se compone de tres partes:

1. **Librerías** (`library / use`): almacenan tipos, operadores, componentes y funciones, organizados en *packages*. Hay que hacerlas “visibles” para usarlas. Por defecto ya son visibles `std` y `work`.
2. **Entidad** (`entity`): es la **interfaz** del circuito con el exterior — la “caja negra” con sus terminales de entrada/salida (`ports`).
3. **Arquitectura** (`architecture`): **define el funcionamiento** de la entidad. Una entidad puede tener varias arquitecturas, pero solo una está activa.

### 1.3.1 Ejemplo mínimo: puerta AND de 2 entradas

```

LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.ALL;           -- contiene el tipo std_logic

ENTITY and2 IS
    PORT (
        a, b : IN  std_logic;         -- puertos de entrada
        s    : OUT std_logic         -- puerto de salida
    );
END and2;

ARCHITECTURE and2_arq OF and2 IS
BEGIN
    s <= a AND b;                      -- asignación concurrente
END and2_arq;

a
    and2
b
s

```

### 1.3.2 La entidad en detalle

```
ENTITY nombre_entidad IS
    GENERIC (generic_list);    -- opcional
    PORT (port_list);
END nombre_entidad;
```

Cada **puerto** tiene tres campos: **nombre**, **dirección** (modo) y **tipo de dato**.

| Dirección | Descripción                                                            |
|-----------|------------------------------------------------------------------------|
| IN        | Solo entrada. Se puede <b>leer</b> pero no escribir.                   |
| OUT       | Solo salida. Se puede <b>escribir</b> pero no leer.                    |
| INOUT     | Bidireccional (entrada o salida según la aplicación).                  |
| BUFFER    | Salida que se realimenta internamente. <b>Se recomienda NO usarla.</b> |

**Truco de examen:** como un OUT no se puede leer, si necesitas usar el valor de una salida dentro de la arquitectura, usa una **señal interna** para operar y al final asígnala al puerto de salida.

### 1.3.3 generic: parametrizar un diseño

**generic** es un campo **opcional** que permite parametrizar (nombre, tipo, valor por defecto). Útil, p.ej., para un sumador de anchura N configurable:

```
ENTITY full_adder IS
    GENERIC (
        N : NATURAL := 2
    );
    PORT (
        A  : IN  std_logic_vector(N-1 DOWNT0 0);
        B  : IN  std_logic_vector(N-1 DOWNT0 0);
        SUM : OUT std_logic_vector(N-1 DOWNT0 0);
        C  : OUT std_logic_vector(N-1 DOWNT0 0)
    );
END full_adder;
```

## 1.4 3. Tipos de datos

### 1.4.1 3.1 Tipos predefinidos

**Paquete standard** (librería **std**) — escalares:

| Tipo      | Valores                                   |
|-----------|-------------------------------------------|
| bit       | '0', '1'                                  |
| boolean   | false, true                               |
| character | ASCII: 'a', 'b', ...                      |
| integer   | enteros: 137, -38 (rango -MAXINT..MAXINT) |

| Tipo     | Valores                                                           |
|----------|-------------------------------------------------------------------|
| natural  | enteros 0                                                         |
| positive | enteros > 0                                                       |
| real     | reales: 0.05, 1e-9                                                |
| time     | tiempo: 100 fs, 2 ns (unidades: fs, ps, ns, us, ms, sec, min, hr) |

Compuestos: `bit_vector("000101")`, `string("Hello")`.

**Paquete `std_logic_1164` (librería `ieee`)** — datos **multievaluados**, los más usados en síntesis:  
- `std_logic` / `std_ulogic`: además de '0' y '1', permiten representar señales no inicializadas ('U'), alta impedancia ('Z'), no definido ('X'), valores débiles pull-up/pull-down, etc.

**Paquete `std_logic_arith` (librería `ieee`):** tipos `signed` / `unsigned` y funciones de conversión.

```
LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.ALL;
USE ieee.std_logic_arith.ALL;
```

#### 1.4.2 Valores de `std_logic` (IEEE 1164)

| Valor     | Significado                 |
|-----------|-----------------------------|
| '0' / '1' | nivel lógico fuerte         |
| 'Z'       | alta impedancia (tri-state) |
| 'X'       | desconocido / conflicto     |
| 'U'       | no inicializado             |
| '-'       | <i>don't care</i>           |
| 'L' / 'H' | pull-down / pull-up (débil) |
| 'W'       | desconocido débil           |

#### 1.4.3 3.2 Vectores: DOWNT0 vs T0

```
SIGNAL a : std_logic_vector(7 DOWNT0 0);  -- a(7) = MSB, a(0) = LSB (lo habitual)
SIGNAL b : std_logic_vector(0 TO 7);      -- b(0) = MSB
```

```
a <= "10110100";          -- literal binario
a <= X"B4";               -- literal hexadecimal (equivale a "10110100")
b <= (OTHERS => '0');     -- todos los bits a 0
```

El operador de **concatenación** es `&`:

```
SIGNAL temp : std_logic_vector(1 DOWNT0 0);
temp <= X & Y;           -- crea un vector de 2 bits a partir de X e Y
```

#### 1.4.4 3.3 Tipos enumerados (definidos por el usuario)

```
TYPE estado      IS (reset, libre, ocupado);
TYPE semana      IS (L, M, X, J, V, S, D);
TYPE tipo_puerta IS (andg, org, norg, nandg);
```

Sintaxis general: TYPE nombre\_tipo IS definición\_de\_tipo; Son la base de las **máquinas de estados** (ver §10).

#### 1.4.5 3.4 Subtipos (restringir un rango)

```
SUBTYPE valor_bus IS INTEGER RANGE 0 TO 255;
SUBTYPE laborables IS semana RANGE L TO V;
PORT ( Qa : OUT INTEGER RANGE 0 TO 7 );      -- subrango directo en un puerto
```

#### 1.4.6 3.5 Records y arrays

```
-- RECORD: agrupa elementos de distinto tipo (se accede con ".")
TYPE switch_info IS RECORD
    status      : bit;
    IDnumber    : integer;
END RECORD switch_info;

VARIABLE switch : switch_info;
-- switch.status := '0';
-- switch.IDnumber := 3;

-- ARRAY: grupo de elementos del mismo tipo
TYPE nibble IS ARRAY (3 DOWNT0 0) OF BIT;
TYPE ram IS ARRAY (0 TO 31) OF INTEGER RANGE 0 TO 255;

SIGNAL a_bus : nibble;
SIGNAL ram_0 : ram;
```

### 1.5 4. Objetos: señales, variables y constantes

```
OBJETO nombre_objeto : tipo [ := valor ];
        signal | variable | constant
```

| Objeto          | Dónde se declara                               | Operador de asignación  | Cuándo se actualiza         |
|-----------------|------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| <b>signal</b>   | en la arquitectura<br>(fuera de process)       | <b>&lt;=</b>            | al <b>final</b> del process |
| <b>variable</b> | <b>dentro</b> de<br>process/function/procedure | <b>:=</b>               | <b>inmediatamente</b>       |
| <b>constant</b> | donde haga falta (solo<br>lectura)             | <b>:=</b> (al declarar) | nunca cambia                |

#### 1.5.1 Señales

Representan **conexiones físicas** (cables) del circuito. Son locales a la arquitectura. Los puertos de la entidad actúan como señales dentro de su arquitectura.

```
SIGNAL b_datos : bit_vector(15 DOWNT0 0);    -- definición
b_datos <= X"3FB4";                          -- asignación con <=
```

**Clave de examen:** dentro de un process, una señal **NO** cambia su valor hasta que termina de evaluarse todo el process (semántica de actualización diferida). Una **variable** sí cambia en el acto.

### 1.5.2 Variables (se actualizan al instante)

```
ARCHITECTURE ok OF count_ones IS
BEGIN
  PROCESS(din)
    VARIABLE temp : INTEGER RANGE 0 TO 8;
  BEGIN
    temp := 0;
    FOR i IN 0 TO 7 LOOP
      IF ( din(i) = '1' ) THEN
        temp := temp + 1;           -- ':= ' actualiza ya mismo
      END IF;
    END LOOP;
    ones <= temp;                  -- '<=' a la señal de salida
  END PROCESS;
END ok;
```

### 1.5.3 Constantes

```
CONSTANT set_bit      : BIT := '1';
CONSTANT data_memory : memory := (('0','0','0','0'),
                                   ('0','0','0','1'),
                                   ('0','0','1','1'));
```

## 1.6 5. Descripción concurrente vs. secuencial

Al describir una arquitectura hay **dos estilos** (combinables en la misma arquitectura):

- **Sentencias concurrentes** → se ejecutan **en paralelo**. El **orden no importa**. El sintetizador las convierte en **lógica combinatorial**.
- **Sentencias secuenciales** → van **dentro de un process** y se ejecutan en orden. Facilitan la descripción; el sintetizador infiere el mejor circuito.

### 1.6.1 El orden NO importa (concurrente)

```
-- Estas dos versiones son EQUIVALENTES:
d <= a OR b;          z <= c OR d;
z <= c OR d;          d <= a OR b;
```

**Prohibido:** no se puede asignar dos valores a la misma señal con dos sentencias concurrentes ( $z \leq a \text{ AND } b$ ; y  $z \leq m \text{ OR } c$ ; a la vez → conflicto/cortocircuito).

### 1.6.2 Estructura process

El process es la **unidad básica de ejecución secuencial**. Visto desde fuera, **equivale a una sentencia concurrente** (aunque contenga muchas líneas). Partes:

1. **Lista de sensibilidad:** señales que, al cambiar, **disparan** la reevaluación del proceso.
2. **Declaración de variables** (opcional).
3. **Comportamiento.**

```

mux2to1 : PROCESS(e1, e2, sel)    -- lista de sensibilidad
    -- (declaración de variables si hicieran falta)
BEGIN
    IF ( sel = '0' ) THEN
        o1 <= e1;
    ELSE
        o1 <= e2;
    END IF;
END PROCESS;

```

### 1.6.3 Lista de sensibilidad: el detalle que suspende

```

proc1 : PROCESS(a, b, c)          proc2 : PROCESS(a, b)    -- falta 'c'
BEGIN                             BEGIN
    x <= a AND b AND c;           x <= a AND b AND c;
END PROCESS;                     END PROCESS;

```

Aunque parecen iguales, **NO** lo son: - proc1 describe una **AND combinacional** correcta. - proc2, al faltar c en la lista, **no se reevalúa** cuando cambia c. El sintetizador necesita **memorizar** el valor de c → **infiere memoria (latch)**, lo cual es un error si querías combinacional.

**Reglas:** - Para un bloque **combinacional**, en la lista de sensibilidad deben aparecer **TODAS las entradas**. - Un process **sin** lista de sensibilidad se ejecuta continuamente → el simulador no avanza.

### 1.6.4 Semántica de actualización diferida (ejemplo de simulación)

```

PROCESS(B, M)
BEGIN
    M <= B;      -- (1)
    Z <= M;      -- (2) usa el valor ANTIGUO de M, no el de la línea (1)
END PROCESS;

```

Partiendo de B = M = Z = 0, si llega el **evento B = 1**:

| Paso          | Qué pasa                                        | B        | M        | Z        |
|---------------|-------------------------------------------------|----------|----------|----------|
| Inicio        | —                                               | 0        | 0        | 0        |
| Evento        | B pasa a 1                                      | <b>1</b> | 0        | 0        |
| Fin 1ª pasada | M<=B (M=1);<br>Z<=M usa M<br><b>antiguo</b> (0) | 1        | <b>1</b> | 0        |
| Reactivación  | cambia M se<br>reevalúa                         | 1        | 1        | 0        |
| Fin 2ª pasada | ahora Z<=M usa<br>M=1                           | 1        | 1        | <b>1</b> |

Resultado final:  $B = M = Z = 1$ , pero hizo falta **dos pasadas** porque las señales se actualizan al final de cada evaluación.

## 1.7 6. Sentencias concurrentes (NO van dentro de process)

### 1.7.1 WHEN ... ELSE (asignación condicional)

```
señal_destino <= exp_1 WHEN cond_1 ELSE
                exp_2 WHEN cond_2 ELSE
                ...
                exp_N;                -- caso por defecto (sin WHEN)
```

### 1.7.2 WITH ... SELECT ... WHEN (asignación selectiva)

```
WITH exp_seleccion SELECT
    señal_destino <= exp_1 WHEN valor_1,
                    exp_2 WHEN valor_2,
                    ...
                    exp_N WHEN OTHERS;  -- OTHERS cubre el resto (obligatorio)
```

### 1.7.3 Mismo mux 2→1 de tres formas concurrentes

-- (a) flujo de datos puro (álgebra de Boole)

```
ARCHITECTURE arq OF mux_2to1 IS
BEGIN
    o1 <= (e1 AND NOT(sel)) OR (e2 AND sel);
END arq;
```

-- (b) WHEN ... ELSE

```
ARCHITECTURE arq OF mux_2to1 IS
BEGIN
    o1 <= e1 WHEN sel = '0' ELSE
          e2;
END arq;
```

-- (c) WITH ... SELECT

```
ARCHITECTURE arq OF mux_2to1 IS
BEGIN
    WITH sel SELECT
        o1 <= e1 WHEN '0',
              e2 WHEN OTHERS;
END arq;
```

## 1.8 7. Sentencias secuenciales (SOLO dentro de process)

### 1.8.1 IF ... THEN ... ELSIF ... ELSE

```
IF cond_1 THEN
    sentencias;
ELSIF cond_2 THEN
```



```

        sentencias;
ELSE
    sentencias;
END IF;

```

### 1.8.2 CASE ... WHEN

```

CASE objeto IS
    WHEN valor_1 => Código_1;
    WHEN valor_2 => Código_2;
    WHEN valor_3 => Código_3;
    WHEN OTHERS => Código;      -- OTHERS para cubrir todos los casos
END CASE;

```

### 1.8.3 El mismo mux con IF y con CASE

```

-- IF
ARCHITECTURE arq OF mux_2to1 IS
BEGIN
    mux2to1 : PROCESS(e1, e2, sel)
    BEGIN
        IF ( sel = '0' ) THEN
            o1 <= e1;
        ELSE
            o1 <= e2;
        END IF;
    END PROCESS;
END arq;

```

```

-- CASE
ARCHITECTURE arq OF mux_2to1 IS
BEGIN
    mux2to1 : PROCESS(e1, e2, sel)
    BEGIN
        CASE sel IS
            WHEN '0'      => o1 <= e1;
            WHEN OTHERS => o1 <= e2;
        END CASE;
    END PROCESS;
END arq;

```

**El error de los muxes incorrectos (cae mucho):** dentro de un process, si asignas dos veces a la misma señal **gana la última asignación**. Por eso esta arquitectura **siempre devuelve e1**, ignorando sel:

```

PROCESS(e1, e2, sel)
BEGIN
    IF ( sel = '1' ) THEN
        o1 <= e2;
    
```

```

        END IF;
        o1 <= e1;           -- ¡esta SIEMPRE se ejecuta al final y machaca lo anterior!
    END PROCESS;

```

## 1.9 8. Circuitos combinacionales — ejemplos resueltos

### 1.9.1 8.1 Multiplexor 4→1 (buses de 8 bits) con CASE

```

ENTITY mux_4_1 IS
    PORT (
        seleccion                : IN  BIT_VECTOR (1 DOWNTO 0);
        Entrada0, Entrada1, Entrada2, Entrada3 : IN  BIT_VECTOR (0 TO 7);
        Salida                    : OUT BIT_VECTOR (0 TO 7)
    );
END mux_4_1;

ARCHITECTURE mux_4_1_arq OF mux_4_1 IS
BEGIN
    PROCESS (seleccion, Entrada0, Entrada1, Entrada2, Entrada3)
    BEGIN
        CASE seleccion IS
            WHEN "00" => Salida <= Entrada0;
            WHEN "01" => Salida <= Entrada1;
            WHEN "10" => Salida <= Entrada2;
            WHEN "11" => Salida <= Entrada3;
        END CASE;
    END PROCESS;
END mux_4_1_arq;

```

### 1.9.2 8.2 Conversor BCD → 7 segmentos con WITH ... SELECT

```

ENTITY bcd_7seg IS
    PORT (
        codigo    : IN  BIT_VECTOR (3 DOWNTO 0);
        segmentos : OUT BIT_VECTOR (7 DOWNTO 0)
    );
END bcd_7seg;

-- Display de ánodo común: se activa con nivel BAJO.
-- Orden de segmentos (7..0): a-b-c-d-e-f-g-dp
ARCHITECTURE convertidor OF bcd_7seg IS
BEGIN
    WITH codigo SELECT
        segmentos <= "00000011" WHEN "0000", -- 0
                   "10011111"  WHEN "0001", -- 1
                   "00100101"  WHEN "0010", -- 2
                   "00001101"  WHEN "0011", -- 3
                   "10011001"  WHEN "0100", -- 4
                   "01001001"  WHEN "0101", -- 5

```

```

        "01000001" WHEN "0110",    -- 6
        "00011111" WHEN "0111",    -- 7
        "00000001" WHEN "1000",    -- 8
        "00011001" WHEN "1001",    -- 9
        "11111111" WHEN OTHERS;    -- apagado
END convertidor;

```

### 1.9.3 8.3 Comparador de dos registros de 8 bits

```

ENTITY comparador IS
    PORT (
        A, B      : IN  BIT_VECTOR(7 DOWNTO 0);
        EQ, AGB   : OUT BIT
    );
END comparador;

ARCHITECTURE comparador_arq OF comparador IS
BEGIN
    EQ  <= '1' WHEN (A = B) ELSE '0';    -- A igual que B
    AGB <= '1' WHEN (A > B) ELSE '0';    -- A mayor que B (A "Greater" B)
END comparador_arq;

```

### 1.9.4 8.4 Tabla de verdad con concatenación (&)

```

ENTITY ejemplo1 IS
    PORT ( X, Y : IN  BIT;
           F      : OUT BIT );
END ejemplo1;

ARCHITECTURE A1_ejemplo1 OF ejemplo1 IS
    SIGNAL temp : BIT_VECTOR (1 DOWNTO 0);    -- señal interna de 2 bits
BEGIN
    temp <= X & Y;                            -- concatenación X/Y
    F <= '0' WHEN temp = "00" ELSE
        '0' WHEN temp = "01" ELSE
        '1' WHEN temp = "10" ELSE
        '0';
END A1_ejemplo1;

```

### 1.9.5 8.5 Semisumador de 2 bits (suma + acarreo en un vector)

```

ENTITY sumador_2bits IS
    PORT ( A, B      : IN  BIT;
           SUMA_CARRY : OUT BIT_VECTOR(1 DOWNTO 0) );
END sumador_2bits;

ARCHITECTURE sumar OF sumador_2bits IS
BEGIN
    SUMA_CARRY <= "00" WHEN (A = '0' AND B = '0') ELSE

```

```

        "10" WHEN (A = '0' AND B = '1') ELSE
        "10" WHEN (A = '1' AND B = '0') ELSE
        "01";
-- (A='1' AND B='1')
END sumar;

```

## 1.10 9. Diseño jerárquico (component + port map)

Cuando un diseño es grande conviene **dividirlo en bloques** e instanciarlos en una entidad de **jerarquía superior** (TOP). Para usar un bloque de jerarquía inferior:

1. **Antes** del begin de la arquitectura → declarar el bloque con COMPONENT.
2. **Después** del begin → instanciarlo con:
  - GENERIC MAP: da valor a los parámetros del bloque.
  - PORT MAP: conecta los puertos entre entidades.

### 1.10.1 Sumador completo a partir de dos semisumadores

```

-- ===== Bloque inferior: semisumador =====
ENTITY semisumador IS
    PORT ( ai, bi    : IN  BIT;
          si, cout   : OUT BIT );
END semisumador;

ARCHITECTURE semi OF semisumador IS
BEGIN
    si    <= ai XOR bi;
    cout  <= ai AND bi;
END semi;

-- ===== Bloque superior (TOP): sumador completo =====
ENTITY sumador IS
    PORT ( ai, bi, cin : IN  BIT;
          si, cout     : OUT BIT );
END sumador;

ARCHITECTURE suma OF sumador IS
    SIGNAL i1, i2, i3 : BIT;
-- señales internas de interconexión
-- Declaración del componente que se va a instanciar
    COMPONENT semisumador
        PORT ( ai, bi    : IN  BIT;
              si, cout   : OUT BIT );
    END COMPONENT;
BEGIN
    u1 : semisumador PORT MAP (ai, bi,  i1, i2); -- 1er semisumador
    u2 : semisumador PORT MAP (i1, cin, si, i3); -- 2º semisumador
    cout <= i3 OR i2;
-- acarreo de salida
END suma;

```

La conexión por **posición** (PORT MAP (ai, bi, i1, i2)) asocia en orden a (ai, bi, si, cout)

del semisumador. También existe la conexión por **nombre**: PORT MAP (ai => ai, bi => bi, si => i1, cout => i2).

### 1.11 10. Circuitos síncronos

Un circuito síncrono se separa en: - **Lógica combinacional**: calcula salidas y el **estado futuro** a partir del estado actual y las entradas. - **Lógica secuencial**: almacena el **estado actual** (biestables), sincronizada por el **reloj**.

Esto permite **dividir la descripción en dos process** (combinacional + secuencial), lo que da diseños más eficientes. Se usan **dos señales**: **p\_state** (presente/actual) y **n\_state** (próximo/futuro).

#### 1.11.1 10.1 Proceso secuencial: reset asíncrono vs. síncrono

*-- RESET ASÍNCRONO: el reset está en la lista de sensibilidad*

```
seq : PROCESS(clk, reset)
```

```
BEGIN
```

```
    IF reset = '1' THEN
```

```
        p_state <= idle;
```

```
    ELSIF clk'event AND clk = '1' THEN      -- flanco de subida
```

```
        p_state <= n_state;
```

```
    END IF;
```

```
END PROCESS;
```

*-- RESET SÍNCRONO: solo clk en la lista; el reset se evalúa CON el flanco*

```
seq : PROCESS(clk)
```

```
BEGIN
```

```
    IF clk'event AND clk = '1' THEN
```

```
        IF reset = '1' THEN
```

```
            p_state <= idle;
```

```
        ELSE
```

```
            p_state <= n_state;
```

```
        END IF;
```

```
    END IF;
```

```
END PROCESS;
```

La diferencia clave: en el **asíncrono**, reset aparece en la lista de sensibilidad y actúa en cuanto se activa. En el **síncrono**, reset se comprueba **dentro** del IF del flanco de reloj. clk'event AND clk = '1' y rising\_edge(clk) son **equivalentes** (flanco de subida).

#### 1.11.2 10.2 Biestable D con flanco de subida y clear asíncrono (activo a nivel bajo)

```
LIBRARY ieee;
```

```
USE ieee.std_logic_1164.all;
```

```
ENTITY FF_D IS
```

```
    PORT (
```

```
        CLK : IN  std_logic;
```

```
        CLR : IN  std_logic;
```

```

        D  : IN  std_logic;
        Q  : OUT std_logic
    );
END FF_D;

ARCHITECTURE A_FF_D OF FF_D IS
BEGIN
    PROCESS (CLK, CLR)
    BEGIN
        IF CLR = '0' THEN                                -- clear asíncrono activo a nivel bajo
            Q <= '0';
        ELSIF rising_edge(CLK) THEN                       -- flanco de subida
            Q <= D;
        END IF;
    END PROCESS;
END A_FF_D;

```

### 1.11.3 10.3 Registro de 3 bits con clear asíncrono (estilo dos procesos)

```

LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.ALL;

ENTITY FF_D3 IS
    PORT ( CLK, CLR : IN  std_logic;
           D         : IN  std_logic_vector(2 DOWNTO 0);
           Q         : OUT std_logic_vector(2 DOWNTO 0) );
END FF_D3;

ARCHITECTURE A_FF_D3 OF FF_D3 IS
    SIGNAL n_q, p_q : std_logic_vector(2 DOWNTO 0);
BEGIN
    -- Proceso SECUENCIAL: memoriza el estado
    seq : PROCESS (CLK, CLR)
    BEGIN
        IF CLR = '0' THEN
            p_q <= "000";
        ELSIF rising_edge(CLK) THEN
            p_q <= n_q;
        END IF;
    END PROCESS;

    -- Proceso COMBINACIONAL: estado futuro y salida
    comb : PROCESS (p_q, D)
    BEGIN
        n_q <= D;
        Q   <= p_q;
    END PROCESS;
END A_FF_D3;

```

#### 1.11.4 10.4 Contador reversible módulo 10 (reset asíncrono, precarga síncrona, habilitación)

Cuenta de 0 a 9. U\_D elige sentido (1 = ascendente). LOAD precarga DATA\_IN. EN habilita.

```
LIBRARY IEEE;
USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
USE IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
USE IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;      -- permite "+" "/" "-" sobre std_logic_vector

ENTITY CONTADOR IS
    PORT ( CLK      : IN  STD_LOGIC;
          RST      : IN  STD_LOGIC;
          EN       : IN  STD_LOGIC;
          U_D      : IN  STD_LOGIC;
          DATA_IN  : IN  STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0);
          LOAD      : IN  STD_LOGIC;
          CONT_OUT  : OUT STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0) );
END CONTADOR;

ARCHITECTURE SYNT OF CONTADOR IS
    SIGNAL CONTEO : STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0);
BEGIN
    PROCESS (CLK, RST)
    BEGIN
        IF RST = '1' THEN                    -- reset ASÍNCRONO
            CONTEO <= "0000";
        ELSIF CLK = '1' AND CLK'EVENT THEN  -- flanco de subida
            IF LOAD = '1' THEN              -- precarga SÍNCRONA
                CONTEO <= DATA_IN;
            ELSIF EN = '1' THEN             -- habilitación
                IF U_D = '1' THEN           -- cuenta ASCENDENTE
                    IF CONTEO = "1001" THEN -- 9 -> 0 (módulo 10)
                        CONTEO <= "0000";
                    ELSE
                        CONTEO <= CONTEO + "0001";
                    END IF;
                ELSIF CONTEO = "0000" THEN  -- cuenta DESCENDENTE: 0 -> 9
                    CONTEO <= "1001";
                ELSE
                    CONTEO <= CONTEO - "0001";
                END IF;
            END IF;
        END IF;
    END PROCESS;
    CONT_OUT <= CONTEO;
END SYNT;
```

### 1.11.5 10.5 Autómata síncrono tipo Moore (máquina de estados, FSM)

Patrón clásico de examen: **3 bloques**. 1. **process** combinacional del **estado futuro** (EF) — un CASE sobre el estado presente EP. 2. **process** secuencial que **actualiza** EP <= EF con el reloj (reset asíncrono). 3. Sentencia concurrente combinacional para la **salida** (en Moore depende **solo** de EP).

```
LIBRARY IEEE;
USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

ENTITY Sistema IS
    PORT ( CLK, RESET : IN Std_logic;
          E           : IN Std_logic;
          F           : OUT Std_Logic_vector(1 DOWNT0 0) );
END Sistema;

ARCHITECTURE EJ1_ARCH OF Sistema IS
    TYPE State_Type IS (Inicio, S0, S1, S2, S3, S4);    -- tipo enumerado
    SIGNAL EF, EP : State_Type;                          -- estado futuro / presente
BEGIN

    -- (1) Lógica del PRÓXIMO estado EF (combinacional)
    PROCESS (E, EP)
    BEGIN
        CASE EP IS
            WHEN S1    => EF <= S2;
            WHEN S2    => EF <= S3;
            WHEN S3    => EF <= S4;
            WHEN S0    => IF E = '0' THEN EF <= S0; ELSE EF <= S1;      END IF;
            WHEN Inicio => IF E = '0' THEN EF <= S0; ELSE EF <= Inicio; END IF;
            WHEN S4    => IF E = '0' THEN EF <= S0; ELSE EF <= Inicio; END IF;
            WHEN OTHERS => EF <= S0;
        END CASE;
    END PROCESS;

    -- (2) Registro de estado (secuencial, reset asíncrono activo a nivel alto)
    PROCESS (RESET, CLK)
    BEGIN
        IF RESET = '1' THEN
            EP <= Inicio;
        ELSIF rising_edge(CLK) THEN
            EP <= EF;
        END IF;
    END PROCESS;

    -- (3) Circuito combinacional de SALIDA (Moore: solo depende de EP)
    WITH EP SELECT
        F <= "01" WHEN S2,
            "11" WHEN S3,
```




```
"01" WHEN S4,
"00" WHEN OTHERS;
```

```
END EJ1_ARCH;
```
 
## 1.12 11. Cronograma de simulación (figura con matplotlib)

El VHDL describe hardware, pero en el laboratorio se verifica **simulando** y mirando el **cronograma** (waveform). Abajo dibujamos, con Python, el cronograma del **biestable D con clear asíncrono activo a nivel bajo** (§10.2): Q captura D en cada flanco de subida de CLK, salvo cuando CLR = '0', que fuerza Q = '0' de forma asíncrona.



Q final: [0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1]

## 1.13 12. Resumen y errores típicos de examen

### 1.13.1 Chuleta rápida

| Quiero...                       | Uso...                                                 | ¿Dentro de process? |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|
| Lógica combinacional simple     | <code>&lt;=</code> (asignación concurrente)            | no                  |
| Asignación condicional          | <code>WHEN ... ELSE</code>                             | <b>no</b>           |
| Asignación selectiva (tipo mux) | <code>WITH ... SELECT ... WHEN</code>                  | <b>no</b>           |
| Decisión secuencial             | <code>IF / ELSIF / ELSE</code>                         | sí                  |
| Selección secuencial (mux/FSM)  | <code>CASE ... WHEN</code>                             | sí                  |
| Memoria / biestable             | <code>process</code> con <code>rising_edge(clk)</code> | sí                  |

### 1.13.2 Errores que cuestan puntos

1. **Latch no deseado:** dejar una sentencia condicional **incompleta** (un IF sin ELSE, o un CASE sin OTHERS) hace que el sintetizador **conserv**e el **valor anterior** infiriendo un **latch**. → más área, menor frecuencia, sensible a transitorios. **SIEMPRE cubre todas las condiciones**.
2. **Lista de sensibilidad incompleta** en un bloque combinacional → simulación incorrecta / latch.
3. **Asignar dos valores a la misma señal** en concurrente → conflicto (prohibido). En process, gana la **última** asignación (causa de los muxes que “siempre devuelven el”).
4. **Confundir signal (<=, diferida) con variable (:=, inmediata).**
5. **Leer un puerto OUT** → ilegal; usa una señal interna.
6. **process sin lista de sensibilidad** → el simulador no avanza.

### 1.13.3 Equivalencias útiles

- `clk'event AND clk = '1' rising_edge(clk)` (flanco de subida).
- `X"B4" "10110100"` (literal hex binario).
- `(OTHERS => '0')` inicializa un vector entero a ceros.

---

*Apuntes generados a partir de ED6-VHDL\_2019\_2020.pdf (Electrónica Digital, GIERM, Univ. de Sevilla).*