

Circuitos Secuenciales: Biestables

Electrónica Digital — 2º GIERM (Mecatrónica) Apuntes propios · Tema 7 · Enfoque examen
(ejemplo resuelto primero)

Cada bloque combina la teoría mínima de examen + tablas + **cronogramas** (timing diagrams) y **esquemáticos** generados con Python. Autocontenido: solo `numpy`, `matplotlib`, `schemdraw`.

Mapa del tema

1. Combinacional vs **secuencial** (qué es el "estado")
2. Principio de **biestabilidad** (realimentación positiva)
3. **Latch SR asíncrono** (NOR y NAND)
4. **Latch SR / D activo por nivel** (entrada de habilitación `E`)
5. Entradas **asíncronas** `Preset` y `Clear`
6. **Maestro-esclavo** y disparo por **flanco**
7. **Flip-flops** disparados por flanco: **D, SR, JK, T**
8. Tablas de **verdad** y de **excitación**; equivalencias entre biestables
9. **Cronogramas** completos (clock + entradas + salidas Q)

0. Preparación: utilidades de dibujo

Definimos una función auxiliar para dibujar **cronogramas digitales** de forma consistente en todo el notebook (señales como escalones 0/1 apiladas, con marcas opcionales de flanco).

Utilidades listas. `schemdraw 0.22`

1. Combinacional vs Secuencial

En un **circuito combinacional** la salida depende *solo* de las entradas en ese instante:

$$S_i = f(E_i)$$


En un **circuito secuencial** la salida depende de las entradas **y del estado** Q , que es la *memoria* de la historia pasada:

$$S_i = f(E_i, Q) \quad \text{con} \quad Q = g(E_i, E_{i-1}, \dots, E_0)$$

	Combinacional	Secuencial
Salida depende de	solo entradas actuales	entradas + estado (historia)
Memoria	no	sí (variable de estado Q)
Ejemplo	multiplexor, sumador	latch, flip-flop, registro, contador
Realimentación	no	sí (positiva)

Principio de biestabilidad: dos inversores en serie realimentados tienen **dos puntos estables** ($A=0$, $B=1$) y uno inestable (C). Con ganancia alta ($|m| \gg 1$) cualquier perturbación lleva la salida a uno de los estados estables $\rightarrow$ *memoria de 1 bit*. El problema es que no se puede cambiar el estado sin cortocircuito, por eso se añaden entradas S / R .

 Biestabilidad: 2 estados estables (A,B) + 1 inestable (C)



2. Latch SR asíncrono (R-S con puertas NOR)

Es la celda de memoria más básica. **Asíncrono** = no hay reloj; reacciona en cuanto cambian las entradas. Construido con **dos puertas NOR** realimentadas, con S (Set) y R (Reset) **activas a nivel alto**.


Tabla de verdad (NOR, entradas activas en alto)

S	R	Q_{n+1}	Comentario
0	0	Q_n	Memoria (mantiene)
0	1	0	Reset
1	0	1	Set
1	1	—	Prohibido ($Q = \bar{Q} = 0$)

Con puertas **NAND** se obtiene el latch $\bar{S} \bar{R}$ con entradas **activas a nivel bajo**.
Aplicación típica: **eliminación de rebotes** (debounce) de un pulsador.

Esquemático (puertas NOR cruzadas)

 
Latch SR: dos NOR con realimentacion cruzada. S=set, R=reset.



Cronograma del latch SR asíncrono (NOR)

Simulamos el comportamiento muestra a muestra aplicando la tabla de verdad. Observa cómo en $S=R=0$ la salida **recuerda** el último valor (memoria).

 Latch SR asíncrono (NOR): Set, Reset y Memoria



3. Latch activo por nivel (SR y D)

Añadimos una **entrada de habilitación E** (enable / *gate*). El latch solo "escucha" a **S / R** cuando **E=1**; si **E=0** **memoriza**. Esto es **activo por nivel** (level-triggered): es *transparente* mientras el nivel de **E** esté activo.

Latch SR por nivel — tabla

E	S	R	Q_{n+1}
0	x	x	Q_n (memoria)
1	0	0	Q_n
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	— prohibido


Latch D por nivel — el truco que elimina el estado prohibido

El **latch D** hace $R = \bar{S}$ (es decir **S=D**, **R=NOT D**), eliminando las combinaciones prohibidas. Con **E=1** la salida **sigue** a la entrada (**Q=D**, *transparente*); con **E=0** **retiene** el último valor.


E	D	Q_{n+1}
1	0	0
1	1	1
0	x	Q_n (memoria)

Esquemático: generación de S,R a partir de D y E

 Latch D: $S=D \cdot E$, $R=D \cdot \text{negada}.E \rightarrow$ alimentan un latch SR por nivel (sin estado prohibido).



 Latch D por nivel: Q sigue a D cuando $E=1$, memoriza cuando $E=0$



4. Entradas asíncronas: Preset (Pr) y Clear (Cl)

Son entradas que **no dependen del reloj** y tienen **prioridad absoluta**: fuerzan la salida sin importar $D / J / K$ ni el flanco.

- **Preset** ($\overline{Pr}$, activa en bajo) $\rightarrow$ fuerza $Q=1$.
- **Clear** ($\overline{Cl}$, activa en bajo) $\rightarrow$ fuerza $Q=0$.
- $\overline{Pr} = \overline{Cl} = 1 \rightarrow$ operación **normal** (síncrona).
- $\overline{Pr} = \overline{Cl} = 0 \rightarrow$ **prohibido**.

Sirven para **inicializar** el biestable a un estado conocido al arrancar el sistema (reset global). Las vemos en acción combinadas con un flip-flop D en §8.

5. Del nivel al flanco: Maestro-Esclavo y disparo por flanco


Problema del latch por nivel: mientras $E=1$ es *transparente*, así que si la entrada cambia durante ese intervalo la salida también cambia $\rightarrow$ propenso a glitches y a *race-around* (en JK).

Solución 1 — Maestro-Esclavo (MS): dos latches en cascada con relojes **opuestos**.

- Con $CLK=1$: el **maestro** captura la entrada (esclavo bloqueado).
- Con $CLK=0$: el **esclavo** copia al maestro (maestro bloqueado).
- Resultado: la salida solo se actualiza una vez por ciclo → se comporta como **disparo por flanco** (de bajada, en este montaje).

Solución 2 — Disparo por flanco (edge-triggered): un **detector de flanco** genera un pulso estrechísimo (del orden de t_{pd} , ns) que habilita la captura **solo en el instante del flanco** (subida ↑ o bajada ↓). Es lo que usan los flip-flops D/JK/T modernos.

 Notación: triángulo > en la entrada de reloj del símbolo = disparo por flanco.



6. Flip-flops disparados por flanco: D, SR, JK, T

A partir de aquí todos los biestables capturan **en el flanco activo** del reloj (usaremos **flanco de subida** ↑). Estas tablas son las de memorizar para el examen.

Tabla de verdad (lo que hace en el flanco)

Tipo	Entradas	Q_{n+1}	Regla
D	D	D	copia la entrada
SR	S, R	set/reset/mem; 11 prohibido	poner / borrar
JK	J, K	ver tabla	como SR pero 11 = toggle
T	T	$Q_n \oplus T$	T=1 conmuta, T=0 mantiene

Tabla del JK (la estrella: no tiene estado prohibido)

J	K	Q_{n+1}	
0	0	Q_n	memoria
0	1	0	reset
1	0	1	set
1	1	$\bar{Q}_n$	toggle



Tablas de **excitación** (qué entradas necesito para una transición $Q_n \rightarrow Q_{n+1}$)


Imprescindibles para **diseñar** contadores/registros. x = indiferente.

$Q_n \rightarrow Q_{n+1}$	D	S R	J K	T
0 → 0	0	0 x	0 x	0
0 → 1	1	1 0	1 x	1
1 → 0	0	0 1	x 1	1
1 → 1	1	x 0	x 0	0

Símbolos de los flip-flops (schemdraw)

  
Simbolos D, SR, JK, T (el triangulo > marca disparo por flanco).



 

Cronograma de los 4 flip-flops con la MISMA entrada

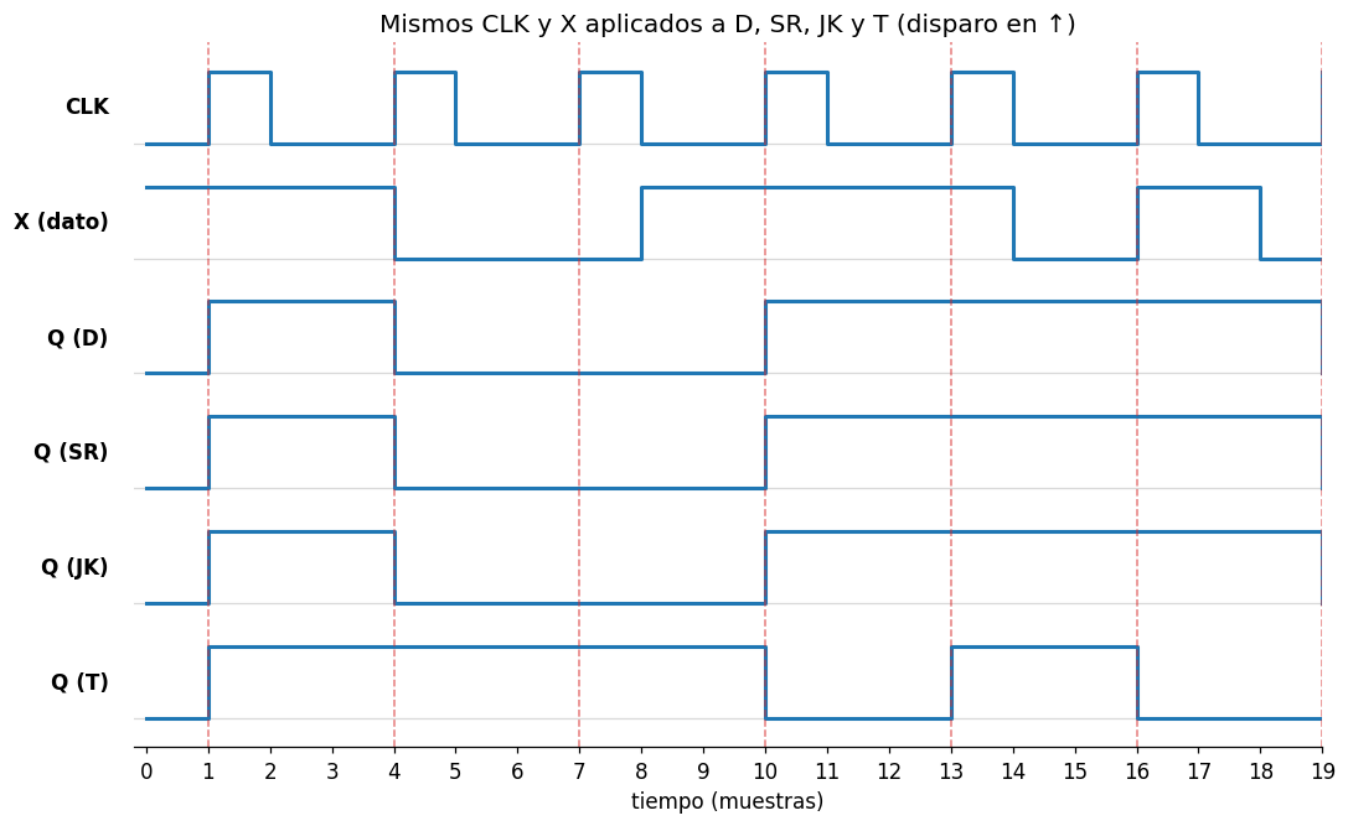Aplicamos la misma señal de datos y el mismo reloj a los cuatro tipos y comparamos sus salidas. Todos disparan en **flanco de subida** (líneas rojas discontinuas).




Lectura del cronograma:

- **D, SR (con $R=\bar{S}$), JK (con $K=\bar{J}$):** todos copian X en el flanco → salidas idénticas. Esto confirma que $D \equiv JK(J=D, K=\bar{D}) \equiv SR(S=D, R=\bar{D})$.

- **T**: con $T=X$, cada flanco con $X=1$ **conmuta** la salida; con $X=0$ la mantiene → forma de onda distinta.

 7. El flip-flop T como divisor de frecuencia

Caso clásico de examen: **JK con $J=K=1$** (o **T con $T=1$**) → **toggle** en cada flanco → la salida **Q** tiene **la mitad de la frecuencia** del reloj. Encadenando varios se obtiene un **contador asíncrono** (ripple counter).



Cuenta binaria Q2Q1Q0 en cada muestra:


[0 0 0 0 7 7 7 7 6 6 6 6 5 5 5 5 4 4 4 4 3 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 1]

8. Flip-flop D con Preset y Clear asíncronos (worked example)

Juntamos todo: un flip-flop **D** disparado por flanco con entradas **asíncronas** $\overline{Pr}$ y $\overline{Cl}$ (activas en bajo, prioridad sobre el reloj).

Reglas (en orden de prioridad):

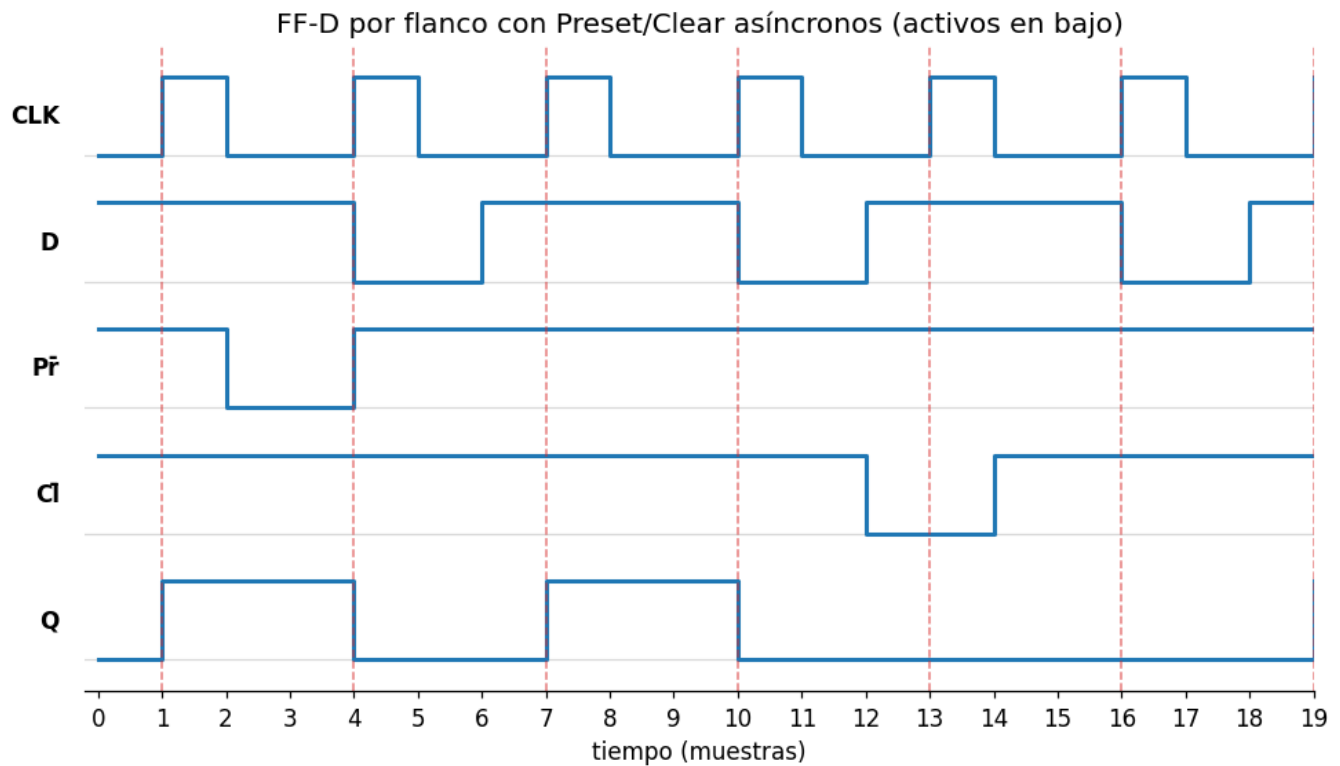1. Si $\overline{Cl} = 0 \rightarrow Q=0$ (inmediato, ignora reloj).
2. Si $\overline{Pr} = 0 \rightarrow Q=1$ (inmediato).
3. Si ambas en 1 → en el **flanco** ↑: $Q=D$. Entre flancos: memoria.



Observa:

- En muestra 2 baja $\overline{Pr} \rightarrow Q$ salta a 1 **sin esperar reloj**.
- En muestra 12 baja $\overline{Cl} \rightarrow Q$ cae a 0 **inmediatamente**, ignorando D y el flanco.
- En el resto, Q solo cambia en los flancos $\uparrow$, copiando D .

9. Equivalencias entre biestables (resumen de examen)

Cualquier biestable puede construirse a partir de otro añadiendo lógica combinacional a sus entradas, usando la **tabla de excitación**:

Quiero...	A partir de...	Conexión
D	JK	$J = D,$ $K = \bar{D}$
D	SR	$S = D,$ $R = \bar{D}$
T	JK	$J = K$ $= T$
T	D	$D = Q$ $\oplus T$
JK	SR	

Quiero...	A partir de...	Conexión
	$S = J\bar{Q},$ $R = K$ Q	

Lo comprobamos numéricamente en §6 ($D \equiv JK$ con $K = \bar{J} \equiv SR$ con $R = \bar{S}$).

Resumen final (chuleta)

- **Combinacional** = sin memoria; **secuencial** = con estado Q (realimentación positiva).
- **Latch** = activo por **nivel** (transparente mientras E / CLK activo).
- **Flip-flop** = activo por **flanco** (captura solo en $\uparrow$ o $\downarrow$). Maestro-esclavo o detector de flanco.
- **SR**: tiene estado prohibido (11). **D**: copia, sin prohibido. **JK**: 11 =toggle. **T**: 1 =toggle.
- **Pr/Cl asíncronos**: prioridad absoluta sobre el reloj, para inicializar.
- **T/JK toggle** → divisor de frecuencia → contadores.
- Para **diseñar**: usa la **tabla de excitación** de cada biestable.

Apuntes generados a partir de [ED7-Circuitos Secuenciales. Biestables_2022.pdf](#) (Universidad de Sevilla). Cronogramas con matplotlib, esquemáticos con schemdraw; la lógica de cada biestable se simula en Python a partir de su tabla de verdad.