

Tema 8 — Registros

Electrónica Digital · Grado en Ing. Electrónica, Robótica y Mecatrónica (GIERM) · Universidad de Sevilla

Apuntes propios orientados a examen. Estilo *worked-example primero*: ves el resultado (cronograma / esquema) y luego la teoría que lo explica.

Índice

1. ¿Qué es un registro?
2. Registro básico de almacenamiento
3. Registro con habilitación de carga (*load enable*)
4. Estructura general por celda (multiplexores)
5. Registros de desplazamiento: **SISO, SIPO, PISO, PIPO**
6. Desplazamiento **bidireccional**
7. Registro **universal** (74HC194)
8. Aplicaciones (aritmética, conversión serie ↔ paralelo, retardo, LFSR)
9. Resumen / chuleta de examen

Idea central

Un **registro** almacena **n bits** de información. Se construye con **n biestables** que comparten el reloj. Un registro de **desplazamiento** añade la capacidad de mover los bits de una posición a la siguiente en cada flanco de reloj.

La diferencia clave entre tipos de registro está en **cómo entran** y **cómo salen** los datos:

	Entrada	Salida
Paralelo	los n bits a la vez (un cable por bit)	los n bits a la vez
Serie	un bit por ciclo de reloj (un solo cable)	un bit por ciclo de reloj

0. Utilidades de dibujo

Definimos dos ayudantes que reutilizaremos en todo el notebook:

- `cronograma(...)` — dibuja un **diagrama de tiempos** (reloj + señales) con `matplotlib`.
- `schemdraw` para los **esquemas** de los registros.

Solo se necesitan `numpy`, `matplotlib` y `schemdraw`.

Utilidades cargadas.

1. Registro básico de almacenamiento


- Almacena **n bits** y se **actualiza en cada flanco** de reloj.
- **Carga y salida en paralelo** (PIPO sin enable).
- Cada bit es un biestable **D**: en cada flanco

$n+1$

Es simplemente un *latch* de palabra: lo que pongas en las entradas $0 \dots n-1$ aparece en $0 \dots n-1$ tras el siguiente flanco.

Para que los esquemas sean **robustos y autocontenidos** (la API de pines de `schemdraw` cambia entre versiones), dibujamos los biestables con una función propia basada en cajas (`Rect`).

 Registro de almacenamiento de 4 bits (PIPO)



2. Registro con habilitación de carga (*load enable*)

Igual que el anterior, pero **solo se actualiza si la señal de habilitación $E = 1$** en el flanco de reloj.

$n+1$

Se implementa poniendo a la entrada de cada biestable D un **multiplexor 2:1** controlado por E :


- $E=1$ → pasa el dato externo D .
- $E=0$ → realimenta la salida Q (mantiene el valor).

Cronograma del comportamiento del bit menos significativo:

$D = [1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0]$

$E = [1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1]$

$Q = [1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0]$

 


Observa: cuando $E=0$ (ciclos 3 y 4, y ciclo 6) la salida **congela** su valor anterior aunque D cambie. Esa es exactamente la funcionalidad de "load" de un registro real.

3. Estructura general por celda

- Cada biestable tiene **varias entradas posibles** y unas **señales de control** que eligen cuál se aplica en cada caso.
- Normalmente se implementa con **multiplexores** delante de cada D, aunque a veces hay formas más sencillas.

Esta es la idea que unifica TODOS los registros: *almacenamiento, desplazamiento, carga paralela, bidireccional...* se diferencian solo en **qué se conecta a la entrada D de cada celda** mediante el MUX de control.

Celda i de un registro universal

 

4. Registros de desplazamiento

Un **registro de desplazamiento** mueve los bits una posición en cada flanco. Con biestables D en cadena (i $i-1$), en cada flanco:

$$\begin{matrix} (t+1) & (t) \\ i & i-1 \end{matrix}$$


y por la primera celda entra el bit serie de entrada.

Hay **4 combinaciones** según entrada/salida (la nomenclatura clásica de examen):

Sigla	Entrada	Salida	Uso típico
SISO	Serie	Serie	línea de retardo, <i>delay</i> de n ciclos
SIPO	Serie	Paralelo	conversión serie → paralelo (recepción)
PISO	Paralelo	Serie	conversión paralelo → serie (transmisión)
PIPO	Paralelo	Paralelo	almacenamiento (el básico del apartado 1)

(S=Serial In/Out, P=Parallel In/Out)

 Registro de desplazamiento a la derecha (D0->D1->D2->D3)



4.1 SISO — Serie In / Serie Out (worked example)


Es una **línea de retardo**: el bit que entra sale **n ciclos después** ($n = n^{\circ}$ de biestables).

Metemos la secuencia **1 0 1 1 0 0 1** por la entrada serie de un registro de **4 bits** inicializado a 0 y observamos la salida serie (= 3).

Entrada serie : [1, 0, 1, 1, 0, 0, 1]

Salida serie : [0, 0, 0, 0, 1, 0, 1] (retardo de 4 ciclos)

t	SER_IN	Q0	Q1	Q2	Q3	SER_OUT
0	1	0	0	0	0	0
1	0	1	0	0	0	0
2	1	0	1	0	0	0
3	1	1	0	1	0	0
4	0	1	1	0	1	1
5	0	0	1	1	0	0
6	1	0	0	1	1	1

 

Fíjate cómo el "1" del ciclo 0 va bajando una fila por cada ciclo de reloj: aparece en **Q0** en t=1, **Q1** en t=2... Eso es el **desplazamiento**.

4.2 SIPO — Serie In / Parallel Out

Mismo hardware que SISO, pero ahora **leemos las 4 salidas** Q_0 Q_3 **en paralelo**. Sirve para **recibir** un dato que llega bit a bit por un único cable y reconstruir la palabra completa.

Es el principio del chip **74HC164** (registro SIPO de 8 bits).

Ejemplo: recibimos en serie el byte **1011** (MSB primero) y tras 4 ciclos lo tenemos completo en paralelo.

Llegada serie por ciclo: [1, 0, 1, 1]

t=0: registro (Q0..Q3) = [0, 0, 0, 0]

t=1: registro (Q0..Q3) = [1, 0, 0, 0]

t=2: registro (Q0..Q3) = [0, 1, 0, 0]

t=3: registro (Q0..Q3) = [1, 0, 1, 0]

t=4: registro (Q0..Q3) = [1, 1, 0, 1]

Tras 4 ciclos, salida paralela = [1, 1, 0, 1] <- palabra reconstruida

SIPO: el registro se llena bit a bit (azul oscuro = 1)

Q0	0	1	0	1	1
Q1	0	0	1	0	1
Q2	0	0	0	1	0
Q3	0	0	0	0	1
	t=0	t=1	t=2	t=3	t=4

4.3 PISO — Parallel In / Serial Out

Carga en paralelo los n bits de golpe (con una señal **LOAD**) y luego los **saca en serie**, uno por ciclo. Es el inverso de SIPO: sirve para **transmitir** una palabra por un único cable.

Es el principio del chip **74HC165**.


Funcionamiento:

1. **LOAD=1** : el registro se carga con **data_in** en paralelo.
2. **LOAD=0** : en cada flanco desplaza y va sacando un bit por **SER_OUT**.

Carga paralela (LOAD): [1, 0, 0, 1]

Salida serie : [1, 0, 0, 1]

ciclo	Q0	Q1	Q2	Q3	SER_OUT
0	1	0	0	1	1
1	0	1	0	0	0
2	0	0	1	0	0
3	0	0	0	1	1

 

4.4 PIPO — Parallel In / Parallel Out

Entra y sale todo en paralelo: es exactamente el **registro de almacenamiento** del apartado 1 (con o sin `enable`). No hay desplazamiento; cada celda guarda su bit. Ya lo vimos, así que no repetimos cronograma.

5. Desplazamiento bidireccional


El registro puede desplazar a **derecha** o a **izquierda** según una señal de control `dir` (o `Modo`). La entrada de cada celda se elige con un MUX:

i $i-1$ $i+1$

- Desplazar **a la derecha**: i $i-1$ (entra por la izquierda, `sr_in`).
- Desplazar **a la izquierda**: i $i+1$ (entra por la derecha, `sr_in2`).

`dir` : ['R', 'R', 'R', 'L', 'L', 'R']
`entra` : [1, 0, 1, 1, 0, 1]

t	dir	Q0	Q1	Q2	Q3
0	R	1	0	0	0
1	R	0	1	0	0
2	R	1	0	1	0
3	L	0	1	0	1
4	L	1	0	1	0
5	R	1	1	0	1

 

6. Registro universal (74HC194)

Combina **todo** lo anterior. Tiene 2 bits de control `S1 S0` que seleccionan el **modo de operación** en cada flanco:

S1	S0	Operación
0	0	Mantener (no hace nada)
0	1	Desplazar a la derecha (entra <code>SR</code>)
1	0	Desplazar a la izquierda (entra <code>SL</code>)
1	1	Carga paralela (toma <code>data_in</code>)

Es justo la "celda con MUX" del apartado 3 replicada n veces. El **74HC194** es un registro universal de 4 bits con estas 4 operaciones.

S1	S0	operacion	Q0	Q1	Q2	Q3
1	1	carga par.	1	0	1	0
0	0	mantener	1	0	1	0
0	1	despl. dcha	1	1	0	1
1	0	despl. izda	1	0	1	0
0	1	despl. dcha	0	1	0	1

7. Aplicaciones

7.1 Aritmética: multiplicar / dividir por 2

- **Desplazar a la izquierda** (con un 0 entrando por la derecha) = **multiplicar por 2** (sin signo).
- **Desplazar a la derecha** (replicando el bit de signo, *desplazamiento aritmético*) = **dividir por 2** (con signo).

$$\begin{array}{ccccccc} & & & & & & <<1 \\ & & & & & & \\ n-1 & & 0 & & n-1 & & 0 \end{array}$$

x = 00010011 = 19

x << 1 = 00100110 = 38 (x2)

y = 11110110 = -10 (con signo)

y >>a 1 = 11111011 = -5 (/2 con signo, redondeo a -inf)

7.2 Conversión serie ↔ paralelo

- **SIPO** = conversión **serie** → **paralelo** (recepción: llega bit a bit, se reconstruye la palabra). Ya vista en 4.2.
- **PISO** = conversión **paralelo** → **serie** (transmisión). Ya vista en 4.3.

Es la base de cualquier interfaz serie (UART, SPI...): el emisor usa un PISO, el receptor un SIPO.

7.3 Retardo de tiempo

Un SISO de n biestables retrasa la señal **n ciclos** de reloj. Útil para sincronizar caminos de datos. (Es lo que vimos en el cronograma de 4.1.)

7.4 Generador de secuencias / números pseudoaleatorios (LFSR)


Un **LFSR** (*Linear Feedback Shift Register*) es un registro de desplazamiento cuya entrada serie se calcula con **XOR de algunas salidas** (los *taps*). Genera secuencias largas y deterministas que parecen aleatorias.

Con un registro de **m bits** y taps bien elegidos se obtienen 2^m estados antes de repetir (secuencia de longitud máxima, *m-sequence*). Es el "Generador de números aleatorios" de las diapositivas (9 bits → 29 estados en el ejemplo... en realidad 2^9 con taps maximales).

Bit de salida (serie): [0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0]

Valores del registro : [4, 2, 9, 12, 6, 11, 5, 10, 13, 14, 15, 7, 3, 1, 8]

Periodo : 15 (esperado $15 = 2^4 - 1$)

 

8. Resumen / chuleta de examen

- **Registro** = n biestables con el **mismo reloj**; almacena n bits. Q_{n+1} .
- **Habilitación de carga (E)**: actualiza solo si $E=1$; se hace con un MUX 2:1 que realimenta Q cuando $E=0$.
- **Estructura por celda**: MUX delante de cada D elige la entrada → unifica todos los tipos.
- **Desplazamiento**: $Q_i \leftarrow Q_{i-1}$ (derecha) en cada flanco; entra el bit serie por el extremo.
- **4 tipos** según E/S: **SISO** (retardo), **SIPO** (serie → paralelo, 74HC164), **PISO** (paralelo → serie, 74HC165), **PIPO** (almacenamiento).
- **Bidireccional**: $Q_i \leftarrow Q_{i-1}$ o Q_{i+1} .
- **Universal (74HC194)**: $S1, S0 \rightarrow \{\text{mantener, dcha, izda, carga paralela}\}$.
- **Aplicaciones**: $\times 2$ (despl. izda) / $\div 2$ (despl. dcha aritmético), conversión serie $\leftrightarrow$ paralelo, retardo, **LFSR** (secuencias pseudoaleatorias, 2^m estados con taps maximales).

Truco mnemotécnico: la primera letra dice cómo **entra** el dato, la tercera cómo **sale**. SIPO = Serie In, Parallel Out.